

Digitale Systemen (ET1 410)

Arjan van Genderen
Stephan Wong

Faculteit EWI
Technische Universiteit Delft
Cursus 2010-2011

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 1

Samenvatting vorig college


- Wat is VHDL? Waarvoor gebruiken we het?
- Verschil sequentieel vs. concurrent
- Vereisten van een hardware modelleringstaal
- Basisconcepten VHDL:
 - Entity en architecture
 - Signalen (constanten, variabelen) en vectoren
 - *std_ulogic* en *std_ulogic_vectoren*
 - Simple, conditional, en selected signal assignment statements
 - Structurele beschrijvingen
 - Delay modellen (inertial, transport, en delta)

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 2

Een korte visuele herhaling

 

Wat gebeurt er als signaal 'a' verandert?

- Dit zal tot gevolg hebben:
1. de ingangen van de "xor"-gate en de "and"-gate veranderen op hetzelfde moment.
 2. als beide gates dezelfde vertraging hebben, dan zal ook de uitgangen op hetzelfde moment veranderen.

concurrency =

- Entity? Ports?
- Architecture?
- Signals?
- Values?
- Events?
- Propagation delays?
- Waveform?
- Behavioral or Structural?

```
entity half_adder is
port( a, b: in bit; sum, carry: out bit);
end half_adder;

architecture my_half_adder_arch of Half_Adder is
begin
carry <= a and b after 5 ns;
sum <= a xor b after 5 ns;
end my_half_adder_arch;
```

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Onderwerpen van vandaag

- Discrete Event Simulator
- Modelleren van complex gedrag → process
- Simpele "programmeer"-constructs
- Variabelen vs. signalen
- Wait statements
- State machines in VHDL (een voorbeeld)
- Hiërarchie van componenten
- Generics
- Configuraties

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 4

Delay Models

- Inertial delay
 - Standaard model
 - Geschikt voor modelleren van vertragingen van gates
- Transport delay
 - Modeleert (kleine) vertragingen door "draden" (wires)
 - Alle ingangen worden doorgegeven aan de uitgang
- Delta delay
 - Wat als er geen propagatie vertraging is?
 - Oneindig kleine vertraging die automatisch wordt toegevoegd door de simulator om correcte volgorde van events te waarborgen



15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 5

Transport Delay Model
  
```
architecture transport_delay of half_adder
is
signal s1, s2: std_logic := '0';
begin
s1 <= (a xor b) after 2 ns;
s2 <= (a and b) after 2 ns;
sum <= transport s1 after 4 ns;
carry <= transport s2 after 4 ns;
end architecture transport_delay;
```



15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 6

Delta Delay: een voorbeeld

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity combinational is
port (In1, In2: in std_logic;
      z : out std_logic);
end combinational;

architecture behavior of combinational
signal s1, s2, s3, s4: std_logic:= '0';
begin
s1 <= not In1;
s2 <= not In2;
s3 <= not (s1 and In2);
s4 <= not (s2 and In1);
z <= not (s3 and s4);
end behavior;
    
```

15-2-2011 ET1 410 (Stephan Wong) Pagina 7

Delta Delays: een voorbeeld

15-2-2011 ET1 410 (Stephan Wong) Pagina 8

Discrete Event Simulator: Introductie

*** Wat zijn signalen?**
Signalen zijn tijd-waarde paren!

*** Wat zijn events?**
Events zijn veranderingen in waarde van signalen in de RHS van een signal assignment statement.

*** Hoe worden nieuwe events gegenereerd?**
Bij verandering (links event) in een van de signalen in de RHS van een signal assignment statement.

*** Hoe ziet zo'n nieuwe event eruit?**
"signaal X krijgt een nieuwe waarde Y op tijdstip Z"

*** Wat doen we met alle events?**
Opslaan in een event lijst.

*** Hoe behandelt de simulator alle events?**
Ordering: hoe zit de concurrency verweven in de discrete events simulator?
Door de event lijst te ordenen en de eerstvolgende GELUKTJUDIGE events uit te voeren.

```

entity half_adder is
port( a, b: in bit; sum, carry: out bit);
end half_adder;

architecture my_half_adder_arch of Half_Adder is
carry <= a and b after 5 ns;
sum <= a xor b after 5 ns;
end my_half_adder_arch;
    
```

15-2-2011 ET1 410 (Stephan Wong) Pagina 9

Discrete Event Simulator: Voorbeeld

Aanname:
Alle signalen zijn op '0' geïnitieëerd.

Tijdstip 0ns:	Tijdstip 2ns:	Tijdstip 5ns:	Tijdstip 7ns:	Tijdstip 10ns:	Tijdstip 12ns:
- s1 (0, 2ns)	- s4 (1, 5ns)	- s3 (1, 7ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 12ns)
- s2 (0, 2ns)	- s3 (1, 5ns)	- s4 (1, 7ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 12ns)
- s4 (1, 5ns)	- s3 (1, 7ns)	- s4 (1, 7ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 12ns)
- s3 (1, 5ns)	- s4 (1, 7ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 10ns)	- z (0, 12ns)

Wat doen we nu?
Stoppen

Waar zit de nauwkeurigheid van het model?
Bijv. in tijdstippen en detail

15-2-2011 ET1 410 (Stephan Wong) Pagina 10

Complexe gedrag modeleren in VHDL

- Concurrent signal assignments statements worden gebruikt om digitale systemen te specificeren op gate-niveau.
- Hogere niveau digitale componenten hebben een complexer gedrag:
 - Input/output gedrag dat niet makkelijk kan worden vertaald naar concurrent signal assignments
 - Modellen die gebruik maken van toestanden
 - Gebruik van complexere data structuren
- Dus: krachtigere constructen binnen VHDL nodig

15-2-2011 ET1 410 (Stephan Wong) Pagina 11

De "process" statement

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux4 is
port ( In0, In1, In2, In3 : in std_logic_vector (7 downto 0);
      Sel: in std_logic_vector(1 downto 0);
      Z : out std_logic_vector (7 downto 0));
end mux4;

architecture behavioral-3 of mux4 is
begin
process (Sel, In0, In1, In2, In3) is
variable Zout: std_logic;
begin
if (Sel = "00") then Zout := In0;
elsif (Sel = "01") then Zout := In1;
elsif (Sel = "10") then Zout := In2;
else Zout := In3;
end if;
Z <= Zout;
end process;
behavioral;
    
```

Sensitivity List
Process wordt alleen opgestart als een van de signalen in de sensitivity lijst verandert!

process variable
Zout: std_logic;

if-statement
if (Sel = "00") then Zout := In0;

Variable Assignment
Z <= Zout;

Variabelen hebben geen tijdscomponent!!

15-2-2011 ET1 410 (Stephan Wong) Pagina 12

De "process" construct

- Statements binnen een process worden sequentieel uitgevoerd
- De signal assignment statements worden dus genoemd: **sequentiele signal assignment statements**
- De process body ziet uit als C of Pascal:
 - Declaratie en gebruik van variabelen
 - *If-then, if-then-else, case, for, and while* constructs
 - Body kan ook signal assignments statements bevatten
- Een process work concurrent uitgevoerd met andere concurrent signal assignment statements
- Een process kost 0 simulatietijd en kan events in de toekomst schedulen/genereren
- Een process kan worden gezien als een complexe signal assignment statement

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 13

Een paar programmeer-constructs

If-then-else:

<pre>if (ingang = "0") then Zout <= "1"; end if;</pre>	<pre>if (ingang = "0") then Zout <= "1"; else Zout <= "0"; end if;</pre>	<pre>if (ingang = "00") then Zout <= "0"; elsif (ingang = "01") then Zout <= "0"; elsif (ingang = "10") then Zout <= "0"; else Zout <= "1"; end if;</pre>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For-loops:

```
for INDEX in 1 to 32 loop
  <loop body>
end loop;
```

While-loops:

```
while j < 32 loop
  <loop body> --
  j := j + 1;
end loop;
```


Case: (zie voorbeeld later)

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 14

Concurrent processen: Full Adder

 

- Elk van de componenten kan worden gemodelleerd door een process
- Processen "executeren" in parallel (concurrent)
- Processen "communiceren" met signalen

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 15

Concurrent processen: Full Adder

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity full_adder is
  port (In1, c_in, In2: in std_logic;
        sum, c_out: out std_logic);
end full_adder;

architecture behavioral of full_adder is
  signal s1, s2, s3: std_logic;
  constant delay: Time := 5 ns;
  begin
    HA1: process (In1, In2) is
    begin
      s1 := (In1 xor In2) after delay;
      s3 <= (In1 and In2) after delay;
    end process HA1;

    HA2: process (s1, c_in) is
    begin
      sum <= (s1 xor c_in) after delay;
      s2 <= (s1 and c_in) after delay;
    end process HA2;

    OR1: process (s2, s3) -- process
    describing the two-input OR gate
    begin
      c_out <= (s2 or s3) after delay;
    end process OR1;
  end behavioral;
```

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 16

Concurrent processen: Half Adder

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity half_adder is
  port (a, b: in std_logic;
        sum, carry: out std_logic);
end half_adder;

architecture behavior of half_adder is
  begin
    sum_proc: process(a,b) is
    begin
      if (a = b) then
        sum <= '0' after 5 ns;
      else
        sum <= (a or b) after 5 ns;
      end if;
    end process;

    carry_proc: process (a,b) is
    begin
      case a is
        when '0' =>
          carry <= a after 5 ns;
        when '1' =>
          carry <= b after 5 ns;
        when others =>
          carry <= 'X' after 5 ns;
        end case;
      end process carry_proc;
    end behavior;
```

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 17

Processen: algemene opmerkingen

- Processen worden gebruikt om complexere gedrag van systemen te beschrijven.
- Elk concurrent signal assignment statement kan als process worden geschreven (single event).
- Processen kunnen meerdere events genereren
- Alle processen worden eenmalig gestart bij starten van simulatie, daarna bepalen de "data flow" welke worden geexecuteerd.
- Verschil in gebruik van signalen en variabelen.

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 18

Variabelen vs. Signals

```

proc1: process (x, y, z) is -- Process 1
variable var_s1, var_s2: std_logic;
begin
L1: var_s1 := x and y;
L2: var_s2 := var_s1 xor z;
L3: res1 <= var_s1 nand var_s2;
end process;

proc2: process (x, y, z) -- Process 2
begin
L1: sig_s1 <= x and y;
L2: sig_s2 <= sig_s1 xor z;
L3: res2 <= sig_s1 nand sig_s2;
end process;
    
```

Aanname → op tijdstip t=0 worden beide processen uitgevoerd EN hebben de volgende signalen de volgende waarden:

x=0 (t=0)
y=1 (t=0)
z=1 (t=0)
sig_s1=1 (t=0)
sig_s2=1 (t=0)

→ Zijn res1 en res2 hetzelfde in waarde na de "berekening"?

Hoe modelleer ik een D-flipflop?

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff is
port ( D, clk : in std_logic;
      Q, Qbar : out std_logic);
end dff;

architecture gedrag1 of dff is
begin
output: process (clk) is
begin
if (clk'event and clk='1') then
Q <= D;
Qbar <= not(D);
end if;
end process;
end gedrag1;

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dff is
port ( D, clk : in std_logic;
      Q, Qbar : out std_logic);
end dff;

architecture gedrag1 of dff is
begin
output: process is
begin
wait until (clk'event and clk='1');
Q <= D;
Qbar <= not(D);
end process;
end gedrag1;
    
```

Wat zijn de verschillen?

Wait statements


- Wachten voor het verstrijken van tijd:
 - wait for <time expression>
- Wachten op een signaal:
 - wait on <signal>
- Wachten totdat "iets waar" is:
 - Wait until <boolean expression>
- Er mogen meerdere wait statements binnen een process worden gebruikt.
- Expliciete controle van stoppen en herstarten binnen een process
- Maakt mogelijk om synchrone en asynchrone events binnen een digitale systeem te representeren.
- Wait statements en sensitivity lijsten mogen nooit tegelijkertijd binnen een dezelfde process worden gebruikt!! (Bedenk zelf waarom)

Clock generatie met wait statements


```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity two_phase is
port(phi1, phi2, reset: out std_logic);
end entity two_phase;

 architecture behavioral of two_phase is
begin
rproc: reset <= '1', '0' after 10 ns;
clock_process: process is
begin
phi1 <= '1', '0' after 10 ns;
phi2 <= '0', '1' after 12 ns, '0' after 18 ns;
wait for 20 ns;
end process clock_process;
end architecture behavioral;
    
```



Modellering van state machines

 

2 basiscomponenten:

- Combinatorisch component: output en "next state" generatie
- Sequentieel component

Voorbeeld VHDL code

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity state_machine is
port ( reset, clk, x : in std_logic;
      z : out std_logic);
end state_machine;

architecture gedrag1 of state_machine is
type statetype is (state0, state1);
Signal state, next_state: statetype := state0;
begin
comb_proc: process (state, x) is
begin
-- combinatorisch process beschrijving
end process;

seq_proc: process is
begin
-- sequentieel process beschrijving
end process;

end gedrag1;

case state is
when state0 =>
if x='0' then
next_state<=state1; z<='1';
else
next_state<=state0; z<='0';
end if;
when state1 =>
if x='1' then
next_state<=state0; z<='0';
else
next_state<=state1; z<='1';
end if;
end case;

wait until (clk'event and clk='1')
if (reset='1') then
state <= state0;
else
state <= next_state;
end if;
    
```

Hierarchie van componenten

```

architecture structural of full_adder is
component half_adder is -- the declaration
port (a, b : in std_logic;
        sum, carry : out std_logic);
end component ;

component or_2 is
port (a, b : in std_logic;
        c : out std_logic);
end component ;

signal s1, s2, s3 : std_logic;
begin
H1: half_adder port map (a => In1, b => In2, sum => s1, carry => s3);
H2: half_adder port map (a => s1, b => c_in, sum => sum,
        carry => s2);
O1: or_2 port map (a => s2, b => s3, c => c_out);
end structural;
    
```


```

entity full_adder is
port (In1, In2 : in std_logic;
        c_in : in std_logic;
        sum, c_out : out std_logic);
end full_adder;
    
```

Componenten kunnen zelf weer zijn opgebouwd door 'kleinere' componenten → hierarchie

component instantiation statement

Hierarchie en abstractie

 

- Geneste structurele beschrijvingen produceren hiërarchische modellen
- Hierarchie wordt "platgemaakt" voordat simulatie wordt begonnen
- De componenten op de laagste niveau moeten een functionele beschrijving hebben (dus niet structureel)

Generics

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity xor2 is
generic (gate_delay : Time := 2 ns);
port (In1, In2 : in std_logic;
        z : out std_logic);
end entity xor2;

architecture behavioral of xor2 is
begin
z <= (In1 xor In2) after gate_delay;
end architecture behavioral;
    
```

Met gebruik van generics kunnen geparameteriseerde modellen worden gemaakt.

Generics in Hierarchische modellen

```


architecture generic_delay of half_adder is
component xor2
generic (gate_delay : Time);
port (a, b : in std_logic;
        c : out std_logic);
end component;

component and2
generic (gate_delay : Time);
port (a, b : in std_logic;
        c : out std_logic);
end component;

begin
EX1: xor2 generic map (gate_delay => 6 ns)
        port map (a => a, b => b, c => sum);
A1: and2 generic map (gate_delay => 3 ns)
        port map (a => a, b => b, c => carry);
end generic_delay;
    
```

- Precedence rules van generics:
- De 'generic map' waarde
 - De default gedefinieerde waarde
 - De default waarde van gebruikte type

Eigenschappen van generics

 

- Generics zijn constant objecten en kunnen alleen worden gelezen
- De waarden van generics moeten bekend zijn tijdens compile-tijd
- Generics maken deel uit van de interface van een entity, maar hebben geen fysische equivalent
- Het gebruik van generics is niet alleen gelimiteerd tot "delay" parameters


Voorbeeld van een N-input gate

```

entity generic_or is
generic (n : positive := 2);
port (in1 : in std_logic_vector((n-1) downto 0);
        z : out std_logic);
end generic_or;

architecture behavioral of generic_or is
begin
process (in1)
variable sum : std_logic := '0';
begin
sum := '0'; -- on an input signal transition sum must be reset
for i in 0 to (n-1) loop
sum := sum or in1(i);
end loop;
z <= sum;
end process;
end behavioral;
    
```

Configuraties en Binding Rules

 

Configuraties:

- Een entity kan meerdere verschillende architectuur-beschrijvingen hebben
- De configuratie beschrijft welke architectuur-beschrijving te gebruiken

Binding Regels:

- Welke architectuur-beschrijving gebruiken??
1. Vind de entity met dezelfde naam
 2. "bind" de laatste gecompileerde architectuur-beschrijving met die entity
- Hoe kunnen meer controle op "binding" uitoefenen? → → →

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 31

Configuratie specificatie

```

architecture structural of full_adder is
--
--declare components here
signal s1, s2, s3: std_logic;
--
-- configuration specification
for H1: half_adder use entity WORK.half_adder (behavioral);
for H2: half_adder use entity WORK.half_adder (structural);
for O1: or_2 use entity POWER.Ipo2 (behavioral)
generic map(gate_delay => gate_delay)
port map (I1 => a, I2 => b, Z=>c);

begin -- component instantiation statements
H1: half_adder port map (a => In1, b => In2, sum => s1, carry=> s2);

H2: half_adder port map (a => s1, b => c_in, sum => sum, carry => s2);

O1: or_2 port map(a => s2, b => s3, c => c_out);
end structural;

```

15-2-2011

ET1 410 (Stephan Wong)

Pagina 32