

# EE1410: Digitale Systemen

BSc. EE, 1e jaar, 2012-2013, 4e college

Arjan van Genderen, Stephan Wong, Computer Engineering  
21-2-2013

# Mededelingen

- Volgende week tijdens EPO-2: 2 middagen training Digitale Systemen met VHDL en breadboard oefeningen: combinatorische schakelingen en sequentiele schakelingen
- Het afronden van deze oefeningen is verplicht binnen EPO-2 (resultaten worden afgetekend)
- Degenen die niet aan EPO-2 meedoen kunnen ook aanschuiven op ma. t/m do. middag (1e verd. Dreibelweg)
- Handleiding binnenkort op Blackboard bij EPO-2
- Bereid je goed voor !

# Hoorcollege 4


- Sequentiële netwerken
  - Terugkoppeling
  - Latch
  - Flipflop
- Finite State Machines
  - State Machine Concept
  - Finite State Diagram
  - Moore and Mealy Machines
- Case Studies: Snoepautomaat en Verkeerslichten

Corresponderende stof in boek "Digital Logic":

7 – 7.4, 8 – 8.3, 8.5.1-2
 
# Sequentiële Netwerken

- Circuits met **terugkoppeling** ( $Z = f(X, Z)$ )
- $\Rightarrow$  outputs =  $f$ (inputs **èn verleden**)
- Gelimiteerd aantal stabiele oplossingen  $Z$  (**toestanden** of **states** genoemd)
- $\Rightarrow$  circuit heeft/is een **geheugen**




**Synchrone** systemen: toestandsovergang bepaald door één centraal **clock** signaal (toestandsveranderingen lopen synchroon met clock)




**Asynchrone** systemen: toestandsovergang afhankelijk van meerdere signalen (lastig voorspelbaar gedrag, **niet behandeld in EE1410**)
 
# Inverter-ketens

- Statische geheugencel (even # inv.):  $\longrightarrow$




- Ring Oscillator (oneven # inv.):

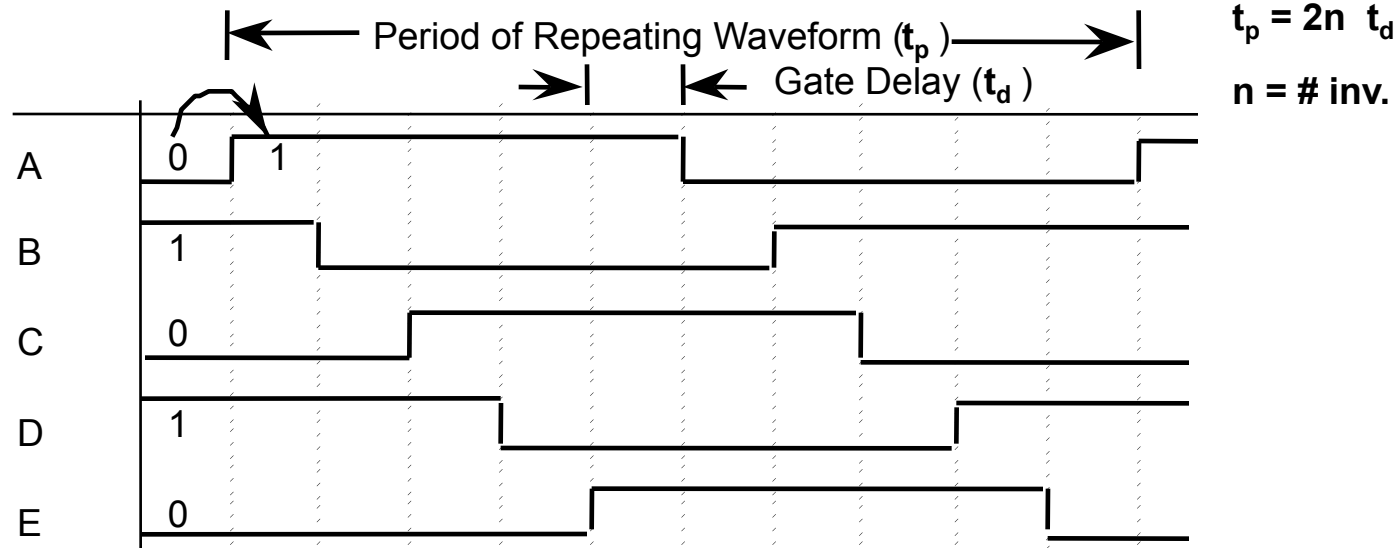  


# R-S Latch


R-S Latch:  
(2 gated  
inverters)

 

R = S = 0

 


S	R	Q	Q'	
0	0	0/1	1/0	hold
0	1	0	1	reset
1	0	1	0	set
1	1	0	0	verboden

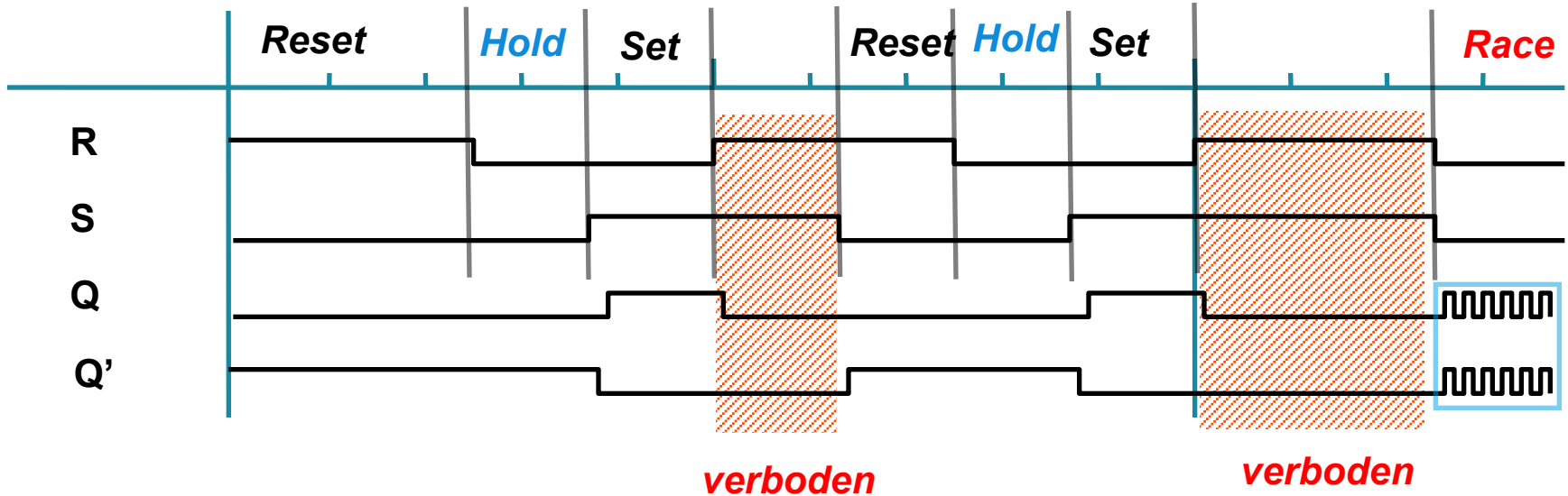

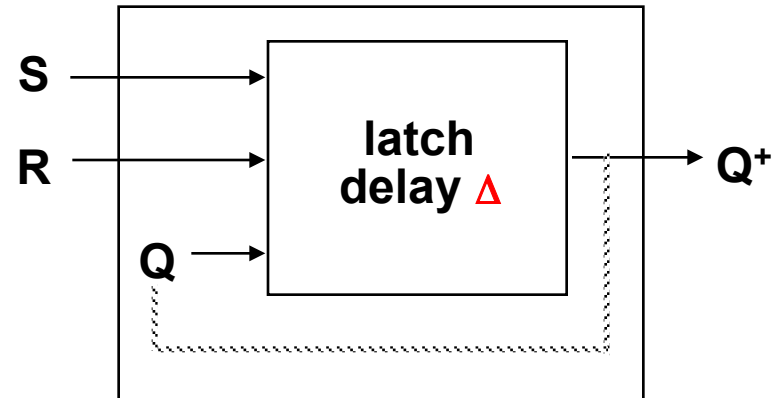
# R-S Latch

nieuwe state =  $f(S, R, \text{huidige state})$ :



S(t)	R(t)	Q(t)	Q (t + Δ)	
0	0	0	0	HOLD
0	0	1	1	
0	1	0	0	RESET
0	1	1	0	
1	0	0	1	SET
1	0	1	1	
1	1	0	x	VERBODEN
1	1	1	x	

 

**Karakteristieke vergelijking:  $Q^+ = S + R' Q$**   
 (of  $Q^+ = R' S + R' Q = (R + (S + Q))'$ )' wanneer 0 voor don't care, zie vorige slide)

# Synchrone netwerken

Transitie naar nieuwe state(s) *synchroon* (m.b.v. clock):

De clock geeft, nadat het circuit to rust is gekomen, het teken voor de volgende state transitie

Voordelen: goed gedefinieerde states en transities, storingsongevoelig(er)


Voorbeeld:

Up-counter ( $q_2q_1q_0 = 0, 1, \dots, 7, 0, 1, \dots$ )

Nodig:

geheugenelement dat d.m.v. de clock **clk** de momentane ingang **d** bemonstert en op de uitgang **q** aanbiedt (**Flip Flop = FF**)

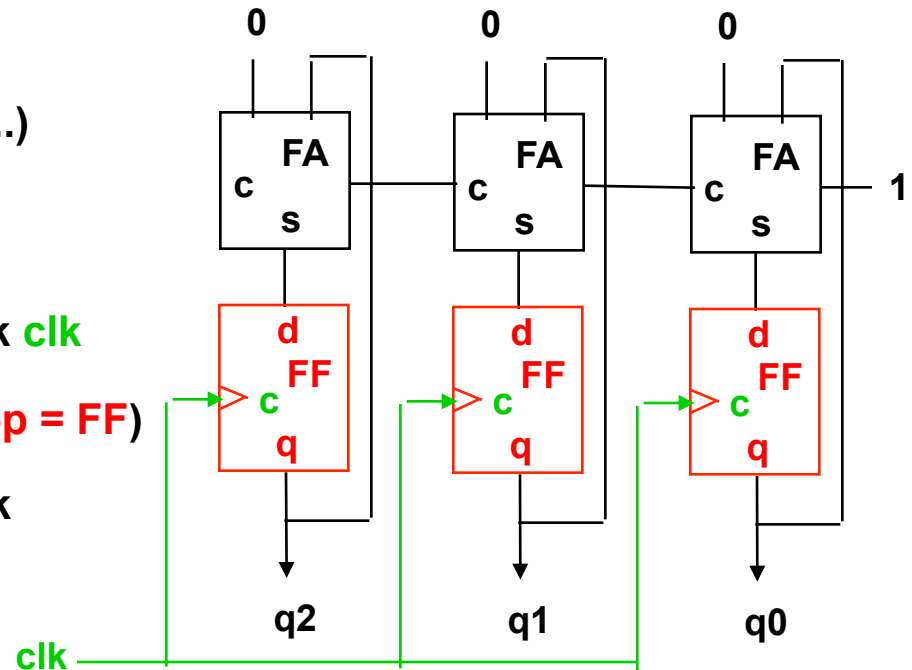bemonsteringsduur zo klein mogelijk  
⇒ bemonstering wordt getriggered door clk *flank* (edge-triggered)






# Level triggered vs. edge triggered


**Clock:** periodieke gebeurtenis (event) triggert state verandering in geheugencel

**Pos/neg level triggered** circuit (of *gated latch*) bemonstert gedurende *gehele* hoge/lage *nivo*

 **Pos/Neg edge triggered** circuit (of *flipflop*) bemonstert op pos/neg *flank*




 **Level triggered** circuit heeft ook probleem wanneer uitgang terugkoppelt naar ingang: oscillaties kunnen optreden:



**Edge triggered** circuit wel aantrekkelijk om state mee vast te leggen

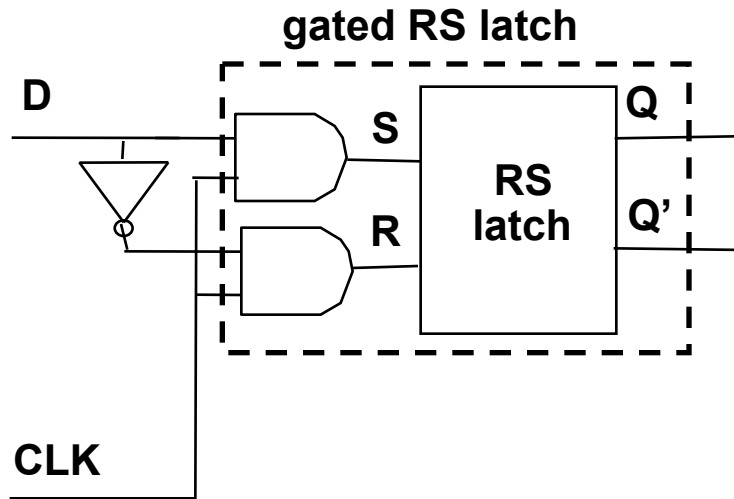
# Level-triggered D flip-flop (Gated Latch)



S	R	Q	Q'	
0	0	0/1	1/0	hold
0	1	0	1	} transport
1	0	1	0	
1	1	0	0	


CLK = 1:  $\rightarrow S = D, R = D'$   
 $\rightarrow Q(t + \Delta) = D$  (transport)

 CLK = 0:  $\rightarrow S = 0, R = 0$   
 $\rightarrow Q(t + \Delta) = Q(t)$  (hold)


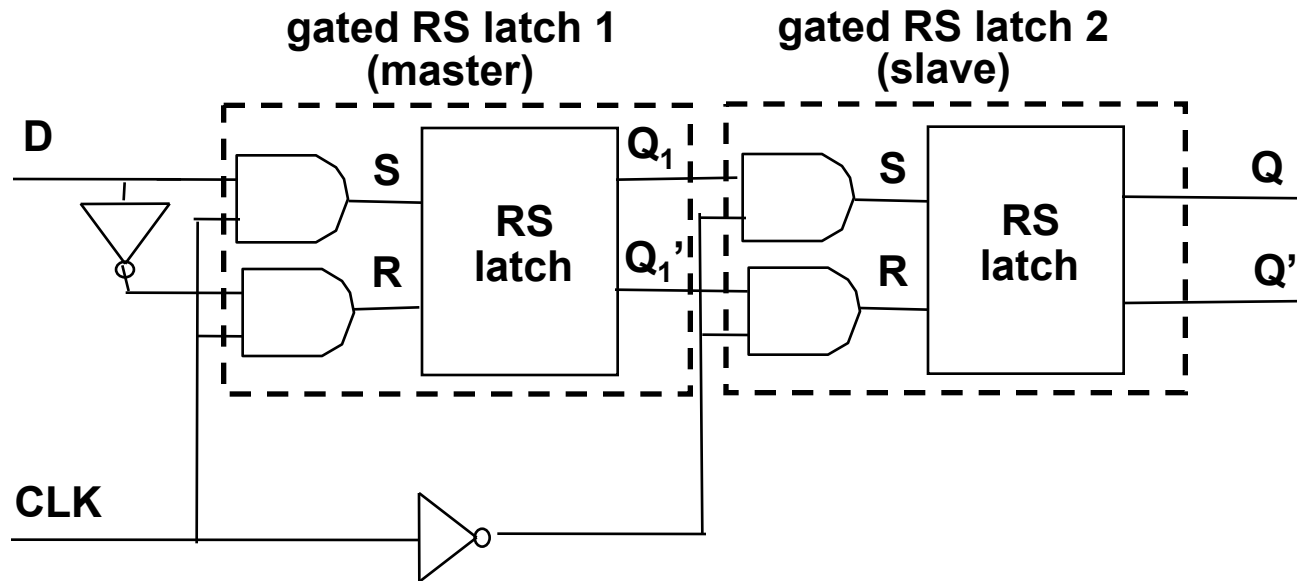
# Edge-triggered D flipflop: principe


Principe edge-triggered D flip flop: combinatie van gated RS latches:



CLK	latch 1 ( $Q_1$ )	latch 2 (Q)
1	transport D	hold Q



# Edge-triggered D flipflop: realisatie

D flipflop (D-FF):

 

Karakteristieke vergelijking:  $Q^+ = D$

  Input moet stabiel zijn rond clk flank (setup time  $T_{su}$ , hold time  $T_h$ ) om succesvol te bemonsteren



positive-edge triggered D-flip-flop

# Case study: Parity checker


Maak uitgang 1 bij oneven aantal 1-en in invoerstream:

reset:           1 0 ...  
input:           X 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1   (waarde juist voor CLK edge)  
output:          0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0   (waarde na CLK edge)

Codeer “oneven aantal 1-en gedetecteerd” als: 1 (state)

Codeer “even aantal 1-en gedetecteerd” als: 0 (state)

## Toestandsdiagram

 

## Toestandstabel:

Present State	Input	Next State	Output
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1


input juist voor CLK edge  
output na CLK edge

$$\text{NS (= D)} = \text{PS} \oplus \text{Input}$$
$$\text{Output} = \text{PS}$$

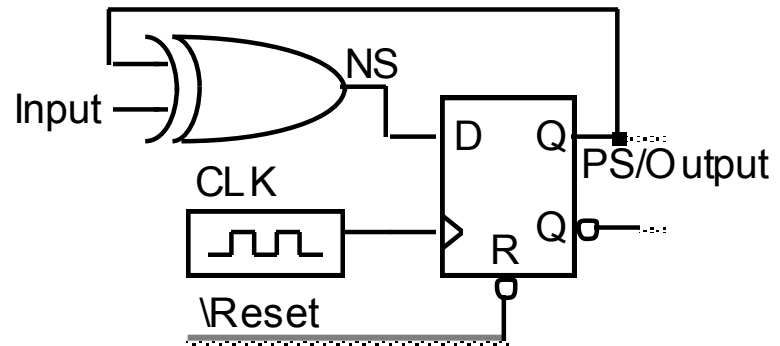
# Case study: Parity checker

Opslag state (PS) mbv D-FF:

- $D = NS = PS \oplus \text{Input}$ ;
- $\text{Output} = PS$



 Tijdsgedrag voor Input = 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0:



# Finite State Machines (FSM)


# FSM: Definitie

FSM = seq. circuit met *eindig* # states (s).

Executie:  $s^{k+1} = f(s^k, \text{input})$  waarbij:

- $s^k$  = state als gevolg van klokflank  $k$
- $s^k$  en input worden bemonsterd tijdens klokflank  $k+1$

## Vb. FSM: circuit-representatie

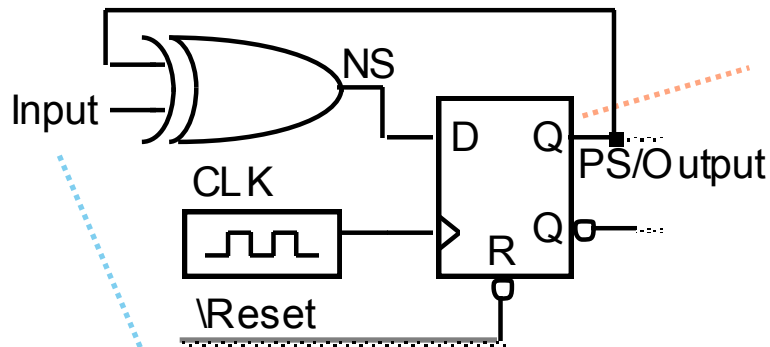


vereiste input tijdens CLK edge voor deze transitie

## Vb. FSM: toest.diagr.-representatie (FSD, Finite State Diagram)

state [output]

=

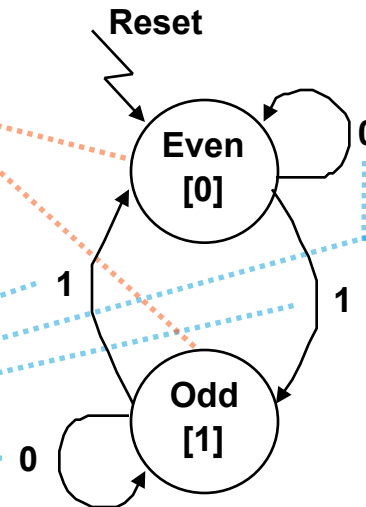

FSM verandert state in het tempo van de klok. *Kloksnelheid* begrensd door *propagatietijden combinatoriek* in combinatie met *setup/hold tijden* van FF's en hun *interne propagatietijden*.





# FSM: Voorbeeld van interactie/timing

Beschouw  $FSM_1$  en  $FSM_2$


$FSM_1$  wil zijn huidige state A via X doorseinen aan  $FSM_2$ , die via Y terugmeldt dat hij X gezien heeft (state C  $\Rightarrow$  D), waarop  $FSM_1$  naar B gaat (en verder).

Initieel geldt: uitgang X = 0 van  $FSM_1$ , state van  $FSM_2$  = C met Y = 0.

Dan gaat state van  $FSM_1$  naar A.

  

Tijdsdiagram:

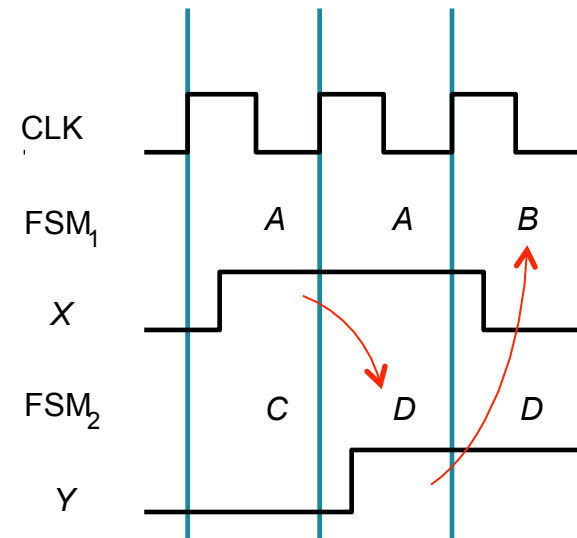


# FSM voorbeeld: Snoepautomaat

## Probleemdefinitie:

retourneer kauwgom nadat minimaal 15 cent is ingevoerd met dubbeltjes (dimes) en stuivers (nickels) (geen wisselgeld)

## Stap 1: Blokschema:

 


## Stap 2: Toestandsdiagram:

States: 0, N, NN, NNN, D, DN, ND, ...

Inputs: N(ickel), D(ime), Reset

Output: open

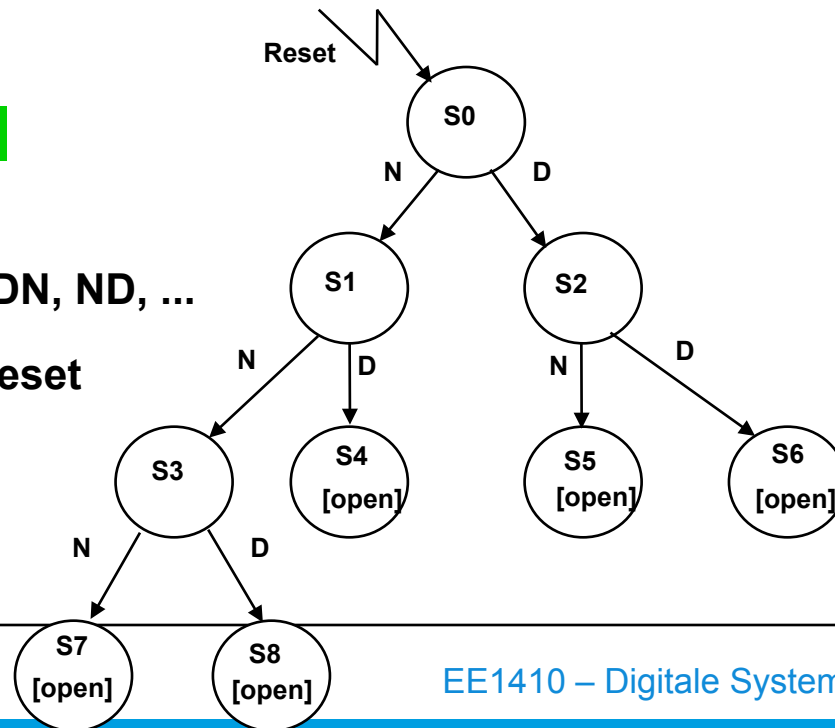


# FSM voorbeeld: Snoepautomaat

Step 3: Vereenvoudiging:

Step 4: Toestandcodering:

Step 5: Toestandstabel:

 


Present State	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Inputs		Next State	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	Output Open
			D	N				
0¢	0	0	0	0	0¢	0	0	0
			0	1	5¢	0	1	0
			1	0	10¢	1	0	0
			1	1	X	X	X	X
5¢	0	1	0	0	5¢	0	1	0
			0	1	10¢	1	0	0
			1	0	15¢	1	1	0
			1	1	X	X	X	X
10¢	1	0	0	0	10¢	1	0	0
			0	1	15¢	1	1	0
			1	0	15¢	1	1	0
			1	1	X	X	X	X
15¢	1	1	0	0	15¢	1	1	1
			0	1		1	1	1
			1	0		1	1	1
			1	1		X	X	X


Hergebruik states waar mogelijk  
(S2 = S3, S4 = S5 = ... = S8)

# FSM voorbeeld: Snoepautomaat


## Step 6: Implementatie:

 

K-map for  $D_1$   $Q_0$

 

K-map for  $D_0$   $Q_0$

 


K-map for OPEN  $Q_0$

$$D_1 = Q_1 + D + Q_0 N$$

$$D_0 = N Q_0' + Q_0 N' + Q_1 N + Q_1 D$$

$$OPEN = Q_1 Q_0$$

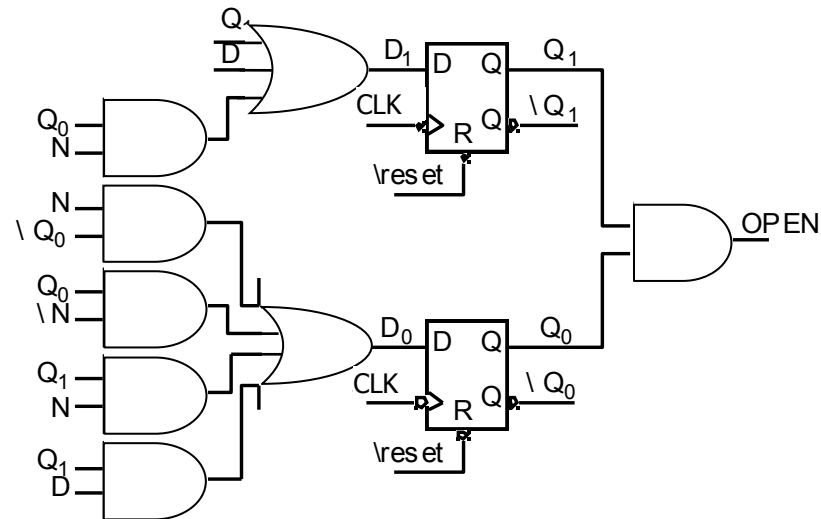


# Moore vs. Mealy machines
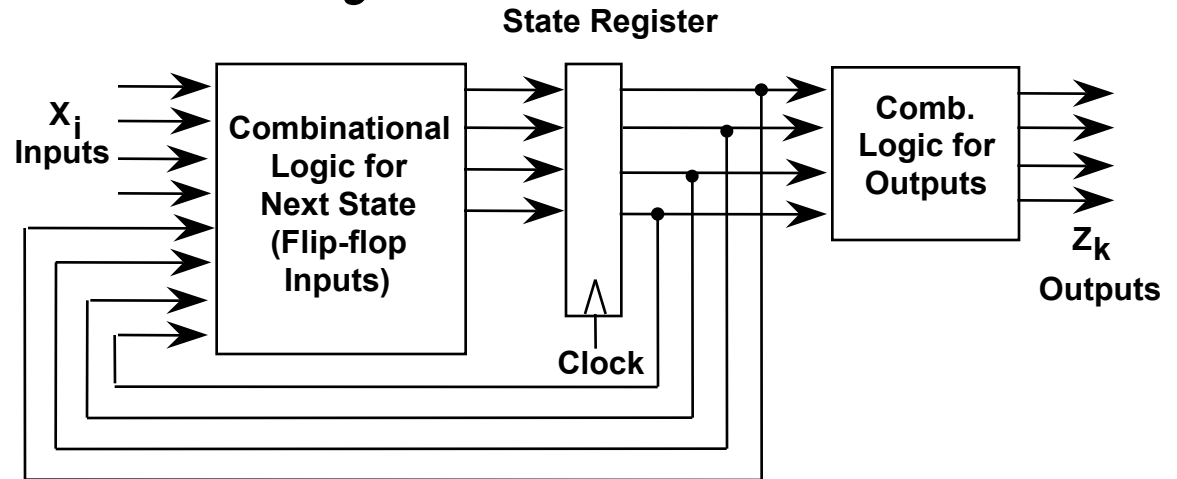
## Moore Machine

output =  $f(\text{state})$

output verandert  
synchronoon met  
toestandsverandering




## State Feedback
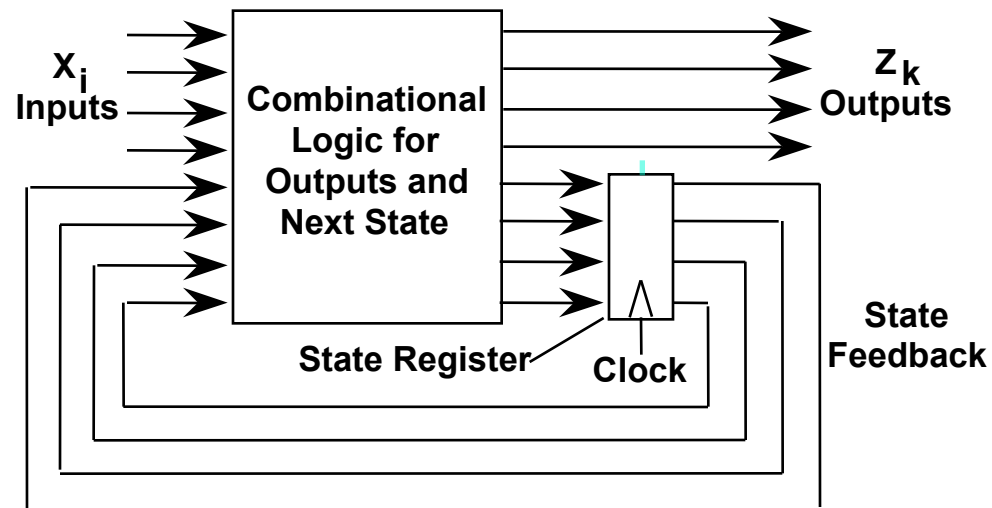
## Mealy Machine

output =  $f(\text{state}, \text{input})$


output verandert direct  
met input-verandering  
(asynchrone output)




# Moore vs. Mealy machines

Voorbeeld: FSM die 2 opeenvolgende 1-en in invoerstream detecteert

Moore machine:

 


Mealy machine:

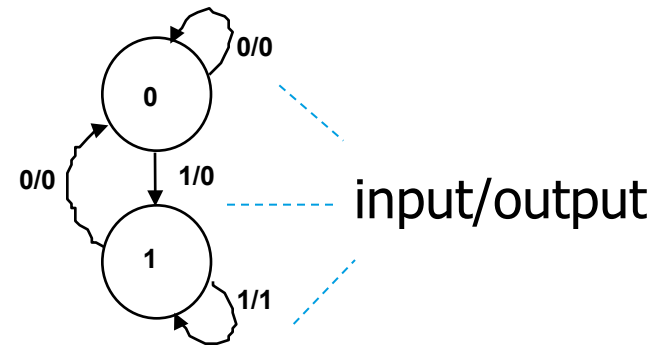

Zelfde gedrag maar verschillend # states

Nadeel Mealy: eerder kans op problemen (instabiliteit bij terugkoppeling van outputs naar inputs)

# Case study: Verkeerslichten

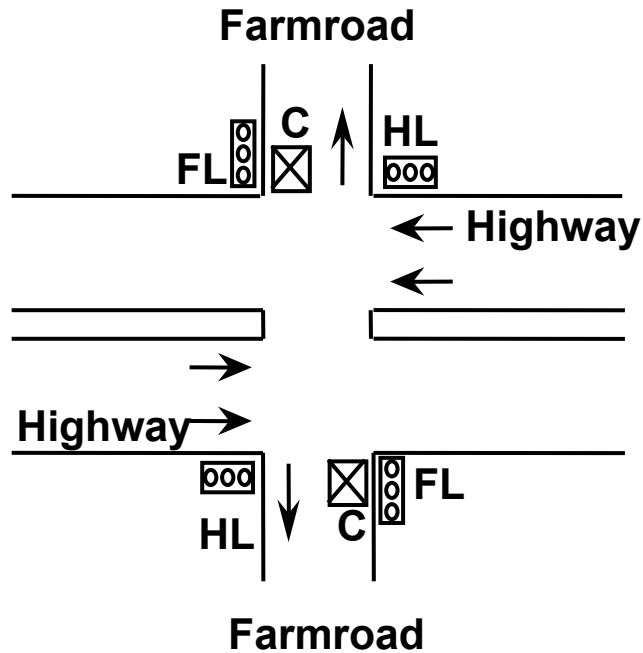

## Specificatie:

**Basistoestand (reset):** HL, FL

**Indien wagen op C:**

- lange wachttijd
- HL, FL
- korte wachttijd
- HL, FL
- lange wachttijd  
tenzij geen wagens meer op C
- HL, FL
- korte wachttijd
- terug naar basis toestand


Er is een timer beschikbaar welke start met signaal ST:  
geeft signaal TS na korte tijd, signaal TL na lange tijd

**Digitale besturing:**

**States:** S0 (HL, FL), S1 (HL, FL), S2 (HL, FL), S3 (HL, FL)

**Inputs:** Reset, C (meetlus), TS (korte timer gaat af),  
TL (lange timer gaat af)

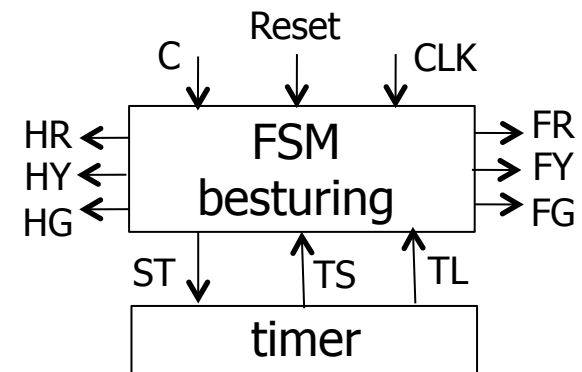**Outputs:** HG, HY, HR, FG, FY, FR,  
ST (set timer, korte puls om timer te (her)starten)



# Case study: Verkeerslichten

**S0** (highway, farmroad)

overgangsconditie: wagen op C en lange wachttijd verstreken, dus  $C \cdot TL$   
→ ST wordt gezet tijdens overgang naar S1

**S1** (highway, farmroad)


overgangsconditie: korte tijd verstreken, dus TS  
→ ST wordt gezet tijdens overgang naar S2

**S2** (highway, farmroad)

overgangsconditie: geen wagen meer op C of lange wachttijd verstreken, dus  $TL + C'$   
→ ST wordt gezet tijdens overgang naar S3

**S3** (highway, farmroad)

 overgangsconditie: korte tijd verstreken, dus TS  
→ ST wordt gezet tijdens overgang naar S0



Mealy of Moore ?



# Samenvatting

## Belangrijkste elementen:


- wat zijn synchrone/asynchrone seq. systemen?
- wat zijn de principes achter latches en flipflops?
- wat is verschil tussen level-triggered en edge-triggered circuits?
- waar wordt maximale clocksnelheid door bepaald?
- wat zijn finite state machines?
- wat zijn de drie belangrijkste FSM representaties?
- wat is de ontwerpmethode van probleem naar FSM implementatie?
- wat zijn Moore en Mealy machines?

Volgende keer: **VHDL voor seq. systemen**

# Huiswerkgaven h4

## Vraag 1:

Gegeven het volgende circuit:

 

A	B	Q
0	0	?
0	1	?
1	0	?
1	1	?


Het circuit is:

- a. een latch;  $AB = 00$  is de verboden ingangscombinatie
- b. een latch;  $AB = 01$  is de verboden ingangscombinatie
- c. een latch;  $AB = 10$  is de verboden ingangscombinatie
- d. geen bruikbaar geheugenelement; de Reset-combinatie ontbreekt

# Huiswerkopgaven h4
 
## Vraag 2:

Bij SR latches is  $SR = 11$  verboden ivm racecondities en niet-complementaire uitgangswaarden. Bij de volgende implementatie:




- zijn all problemen rond  $SR = 11$  opgelost. Voor  $SR = 11$  is gekozen voor een extra setopdracht
- zijn all problemen rond  $SR = 11$  opgelost. Voor  $SR = 11$  is gekozen voor een extra resetopdracht
- zijn all problemen rond  $SR = 11$  opgelost. Voor  $SR = 11$  is gekozen voor een extra onthoud (hold) opdracht
- zijn niet alle problemen rond  $SR = 11$  opgelost.

# Huiswerkopgaven h4
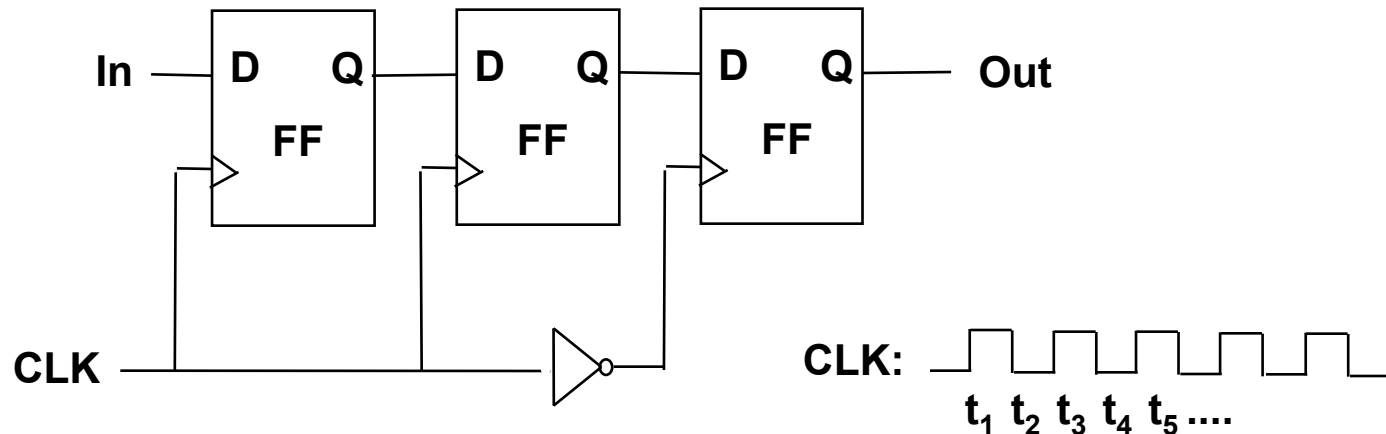
## Vraag 3:

Gegeven het volgende circuit met drie positive edge-triggered D flipflops:



Indien voor  $t_1$  op In het constante signaal X wordt gezet, wanneer wordt X op zijn vroegst op Out waargenomen? Op of direct na:


- a.  $t_2$
- b.  $t_3$
- c.  $t_4$
- d.  $t_5$  of later

# Huiswerkopgaven h4
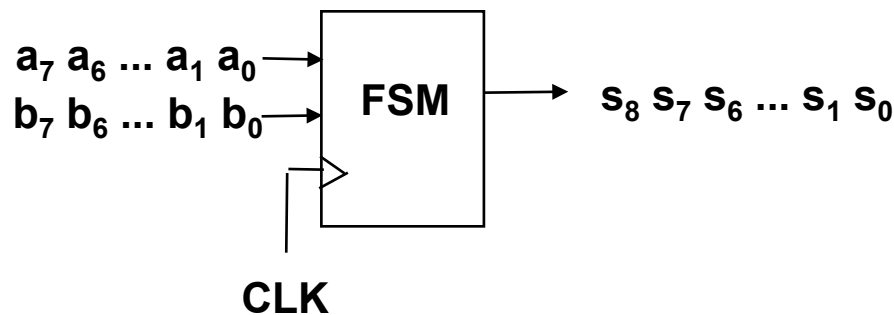
## Casus: sequentiële opteller

Men wil een circuit ontwerpen dat twee 8-bits getallen  $A = a_7 a_6 \dots a_1 a_0$  en  $B = b_7 b_6 \dots b_1 b_0$  wil optellen tot het getal  $S = s_8 s_7 s_6 \dots s_1 s_0$ .


Om componenten te sparen wil men de optelling op een *sequentiële* manier realiseren: op tijdstip (klokflank)  $t_i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, 7$ ) ontvangt het circuit de input bits  $a_i$  en  $b_i$  en berekent bit  $s_i$ . Tijdens de berekening speelt de carry  $c_{i-1}$  die mogelijk is ontstaan tijdens de vorige berekening op tijdstip  $i-1$  een belangrijke rol (tijdens de eerste berekening op  $i = 0$  is de "vorige" carry natuurlijk 0). De carry speelt uiteraard ook een rol tijdens de berekening van  $s_8$ . De sequentiële opteller kan worden gebouwd m.b.v. een FSM met 2 states zoals onderstaand circuit:


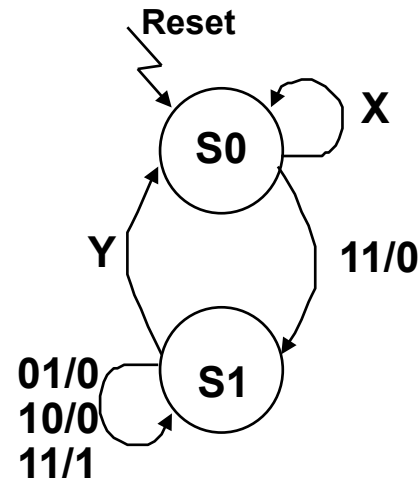
# Huiswerkopgaven h4

**Vraag 4** (zie de casus “sequentiële opteller”):

De FSM kan worden gerepresenteerd door de volgende FSD (Mealy vorm) waarin X en Y nog niet zijn ingevuld:




Welke uitspraak is correct?

- a. S0 representeert  $s_i = 0$ , S1 representeert  $s_i = 1$
- b. S0 representeert  $c_i = 0$ , S1 representeert  $c_i = 1$
- c. S0 representeert  $a_i = 1$ , S1 representeert  $b_i = 1$
- d. Geen van bovenstaande antwoorden.
 
# Huiswerkopgaven h4

**Vraag 5** (zie de casus “sequentiële opteller”):

In de FSD staan twee labels X en Y. Wat moet er voor X en Y worden ingevuld?



- a.  $X = (01/1, 10/1)$                        $Y = 11/0$
- b.  $X = (01/1, 10/1, 00/0)$                $Y = 00/1$
- c.  $X = 00/0$                                    $Y = 00/1$
- d. Geen van bovenstaande antwoorden.

# Huiswerkopgaven h4

**Vraag 6** (zie de casus “sequentiële opteller”):

**Stel dat we nu twee 64-bit getallen A en B sequentieel willen optellen. Welke van onderstaande uitspraken is het meest correct?**

- a. We moeten de vorige FSM aanpassen
- b. We kunnen de vorige FSM gebruiken en de berekening kost evenveel tijd (= # klokcycli)
- c. We kunnen de vorige FSM gebruiken maar de berekening kost wel meer tijd (= # klokcycli)
- d. Geen van bovenstaande antwoorden.



# Huiswerkopgaven h4

**Vraag 7** (zie de casus “sequentiële opteller”):

**Stel dat de opteller met D flip-flops en 4-input NAND gates moet worden gerealiseerd. Hoeveel flip-flops en NAND gates zijn benodigd (een invertor kost ook een NAND gate)?**

- a. 1 D FF en 11 gates
- b. 1 D FF en 9 gates
- c. 2 D FF en 5 gates
- d. Geen van bovenstaande antwoorden.

# Huiswerkopgaven h4

**Vraag 8** (zie de casus “sequentiële opteller”):


**Stel dat de opteller m.b.v. een Moore machine wordt gerealiseerd. Welke van de volgende uitspraken is het meest correct?**

- a. De FSD van de Moore machine heeft 2 states
- b. De FSD van de Moore machine heeft 3 states
- c. De FSD van de Moore machine heeft 4 states
- d. Geen van bovenstaande antwoorden.

# Huiswerkopgaven h4
 
## Casus: 4-bits detector

Onderstaand circuit detecteert een bepaalde reeks van 4 bits:



# Huiswerkgaven h4

[Vraag 9](#) (zie de casus "4-bit detector"):

Welke type FSM is hier gerealiseerd?

- a. Moore machine
- b. Mealy machine
- c. Synchronous Mealy machine
- d. Geen van bovenstaande antwoorden.

# Huiswerkopgaven h4

[Vraag 10](#) (zie de casus "4-bit detector"):

Welke 4-bits reeks wordt door het circuit gedetecteerd?

- a. 0011
- b. 1010
- c. 0101
- d. Geen van bovenstaande antwoorden.