

EE1410: Digitale Systemen

BSc. EE, 1e jaar, 2012-2013, 8e hoorcollege

Arjan van Genderen, Stephan Wong, Computer Engineering
3-5-2013

Hoorcollege 8

- Combinatorische modules
- Sequentiële modules
- Getalsystemen
- Arithmetische modules


Corresponderende stof in boek "Digital Logic":

6 – 6.3 (niet 6.1.2), 7.8 – 7.9, 5.2 – 5.3, 5.6 – 5.6.1

Combinatorische modules

Multiplexers

 2ⁿ input bits naar 1 output bit, geselecteerd met *n* control bits





$$Z = A' I_0 + A I_1$$

<i>I</i> ₁	<i>I</i> ₀	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Logische vorm:

A	Z
0	<i>I</i> ₀
1	<i>I</i> ₁


Mogelijke implementatie

  

$$Z = A' B' I_0 + A' B I_1 + A B' I_2 + A B I_3$$

A	B	Z
0	0	<i>I</i> ₀
0	1	<i>I</i> ₁
1	0	<i>I</i> ₂
1	1	<i>I</i> ₃

Multiplexers

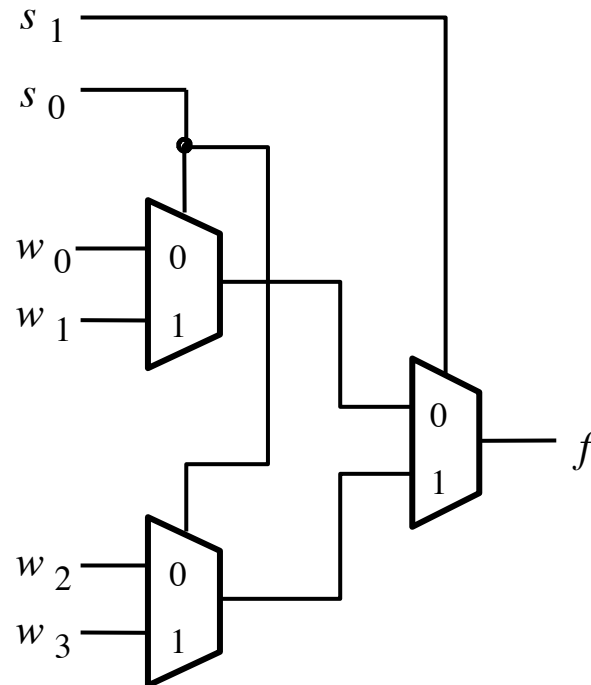

Een 4-to-1 multiplexer geïmplementeerd met twee 2-to-1 multiplexers

Multiplexers


$2^{n-1}:1$ MUX kan **elke** functie van n variabelen implementeren:

Voorbeeld: $F(A,B,C) = m_0 + m_2 + m_6 + m_7$


$$= A' B' C' + A' B C' + A B C' + A B C$$

$$= A' B' C' + A' B C' + A B$$
 
$$= A' B' (C') + A' B (C') + A B' (0) + A B (1)$$




A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 

Demultiplexer/Decoder

Demultiplexer: 1 input bit naar 2^n output bits, geselecteerd met n control bits

1:2 Demux

 

$$\begin{aligned} O_0 &= G S' \\ O_1 &= G S \end{aligned}$$

S_0	O_1	O_0
0	0	G
1	G	0

1:4 Demux

$$O_0 = G S_1' S_0'$$


$$O_1 = G S_1' S_0$$

$$O_2 = G S_1 S_0'$$

$$O_3 = G S_1 S_0$$


S_1	S_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	G
0	1	0	0	G	0
1	0	0	G	0	0
1	1	G	0	0	0

Mogelijke implementatie

 

Indien G geen data voorstelt maar enable signaal (of altijd 1 is), dan heet demultiplexer een **decoder**

Decoder

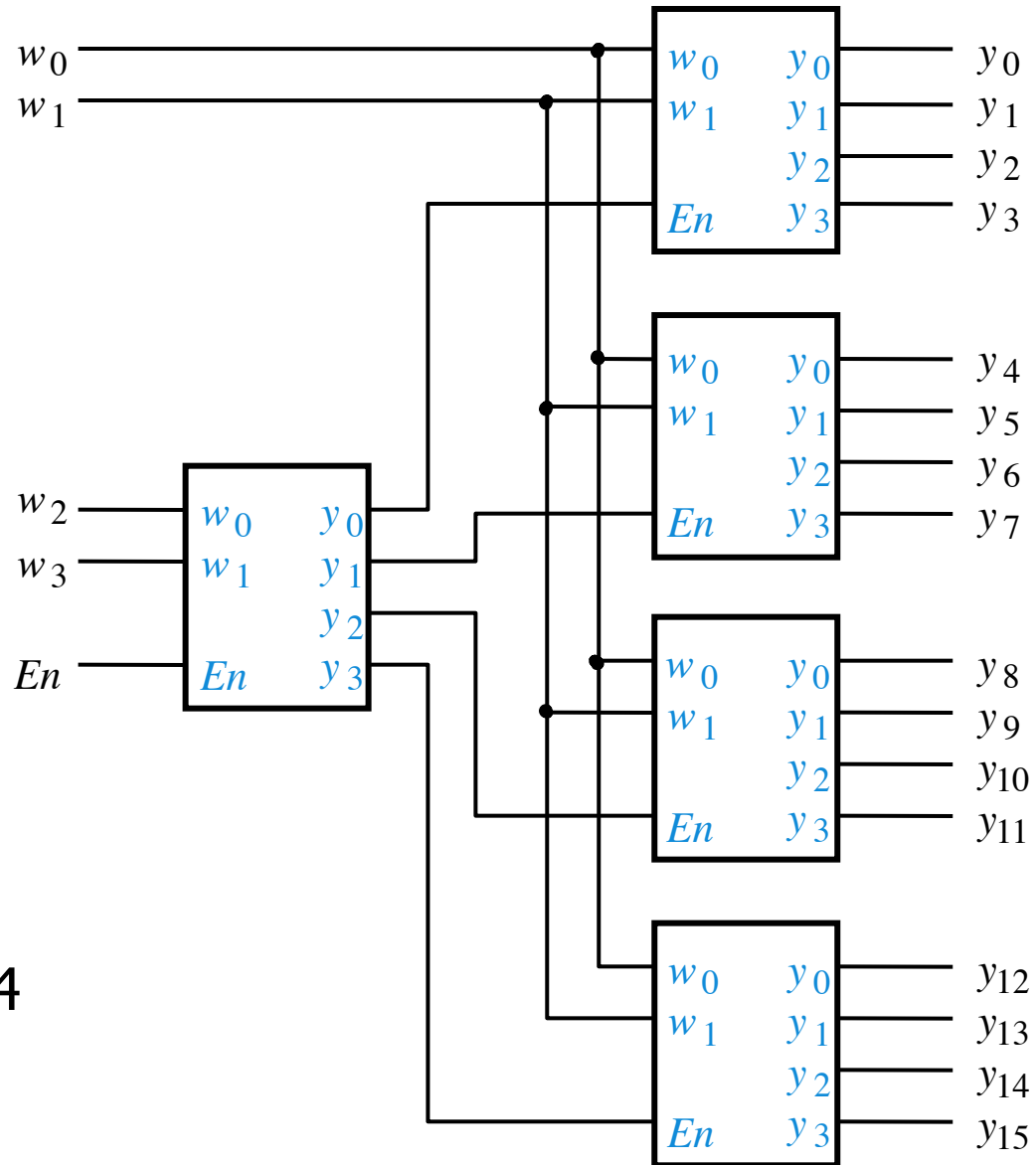


Een 1-to-16 decoder
opgebouwd uit 1-to-4
decoders met enable
ingang

Decoder


Decoder makkelijke manier om mintermen te genereren:

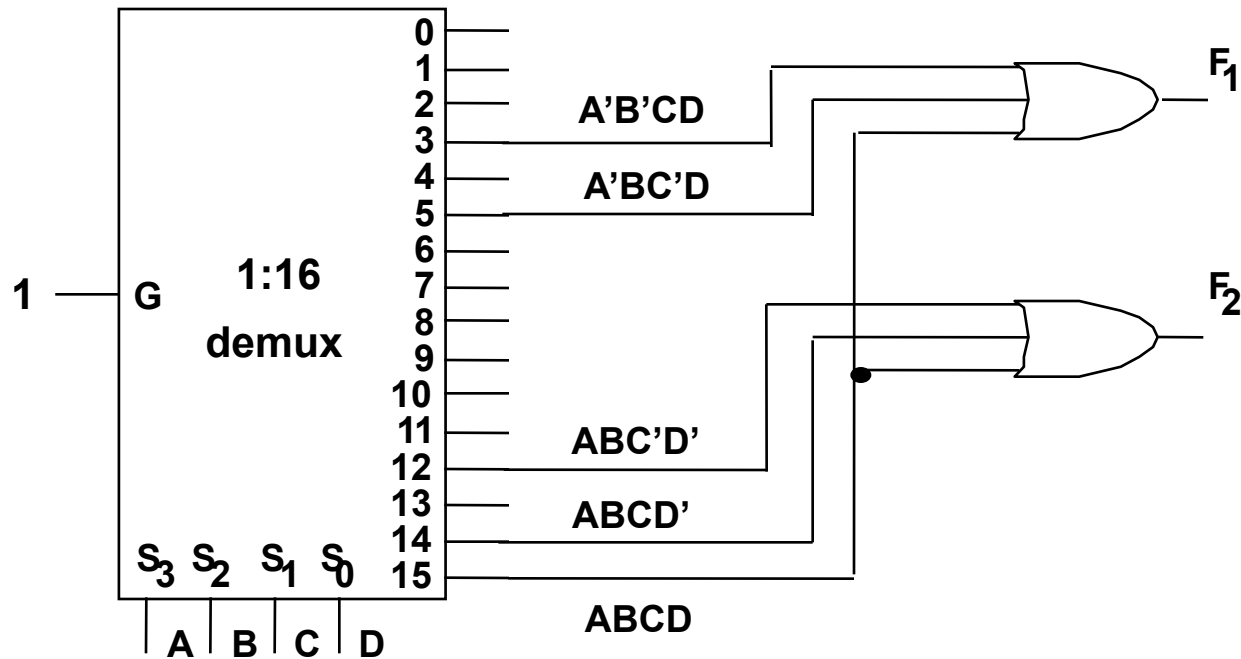Voorbeeld: $F_1 = A' B C' D + A' B' C D + A B C D$
 $F_2 = A B C' D' + A B C$




Multiplexer m.b.v. decoder

 MUX opgebouwd met **decoder** en AND-OR schakeling




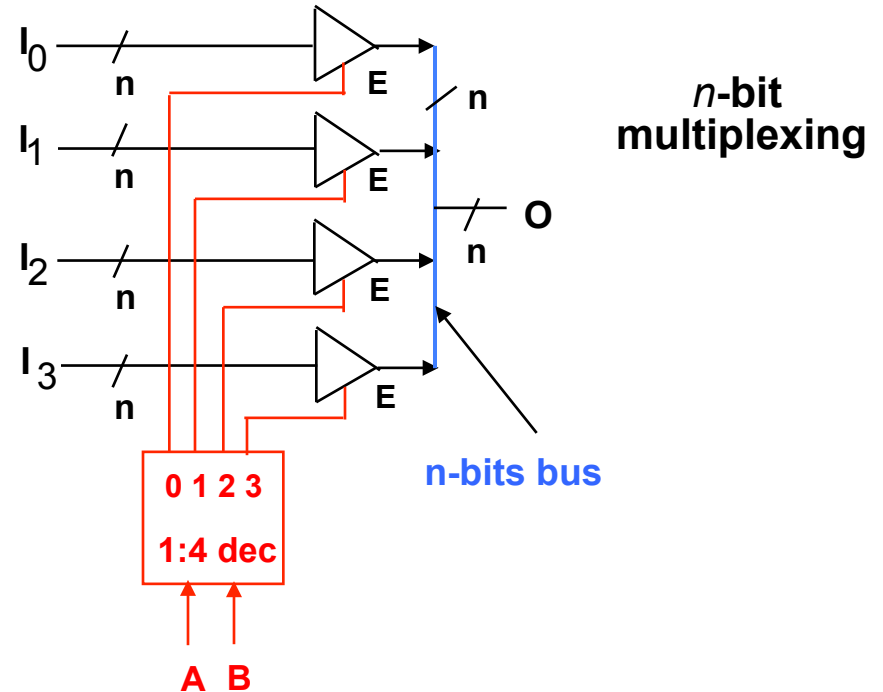AND-OR schakeling vervangen door **bus** met **tri-state** buffers:



Read-Only Memories

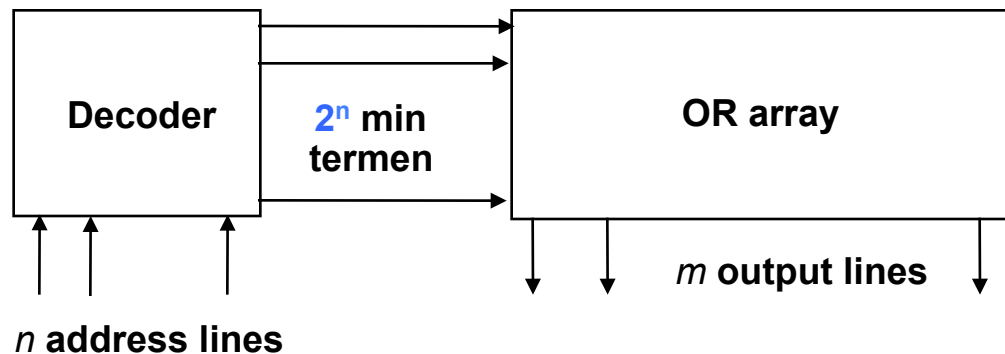ROM: een PLA waarbij het AND array een volledige decoder is (2^n mintermen!) en waarbij alleen het OR array wordt geprogrammeerd



Oftwel het OR array:

- levert de waarheidstabel voor alle m uitgangen
- is een tabel van 2^n bitvectoren (index = “adres”; bitvector = “woord”)
- is een memory array voor 2^n woorden van m bits

Logische Functies m.b.v. ROM

Implementatie van logische functies m.b.v. een ROM


Voorbeeld: $F_0 = A' B' C + A B' C' + A B' C$

$$F_1 = A' B' C + A' B C' + A B C$$

$$F_2 = A' B' C' + A' B' C + A B' C'$$

$$F_3 = A' B C + A B' C' + A B C'$$


Address			Word Contents			
A	B	C	F_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0

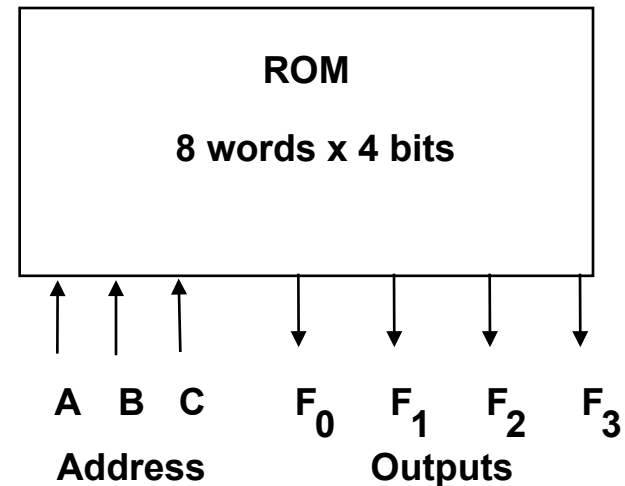

Geheugenuitbreiding met decoder


Grotere RAM = parallelschakeling kleinere RAM banken + decoder:

512Kx8 = 8 x 64Kx8 (met 1:8 DEC)

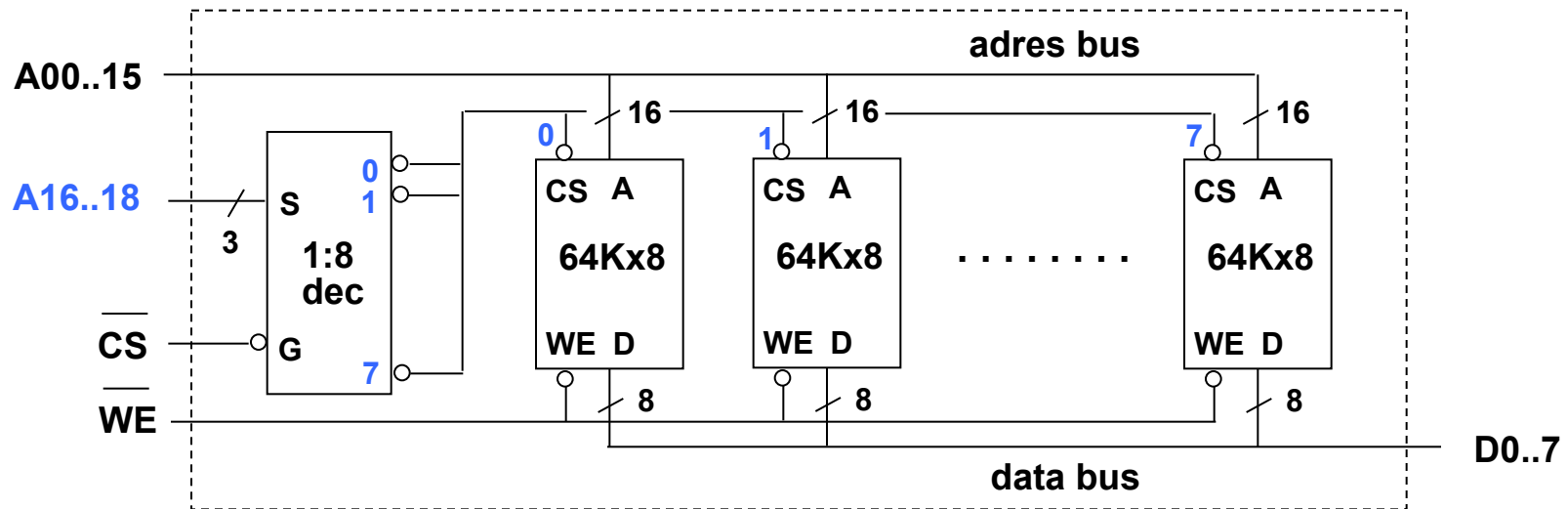

D uitgang NIET in tri-state (d.w.z. bank geselecteerd om uitgelezen te worden) als CS = 1 en WE = 0 (oftewel CS' = 0 en WE' = 1)

Encoder

 

Een 2^n -to- n binary encoder
(inverse functie van een decoder)

w_3	w_2	w_1	w_0	y_1	y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Waarheidstabel (veronderstelt
one-hot encoding aan ingang)

Priority Encoder

w_3	w_2	w_1	w_0	y_1	y_0	z
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

Waarheidstabel van een
"priority encoder" (z geeft
aan of er sowieso wel een 1
in de ingang zit)



Sequentiële modules

Data-register

Register = groep D-FFs die gezamenlijk worden bestuurd (CLK, CLR, ...)

Voorbeeld:

 
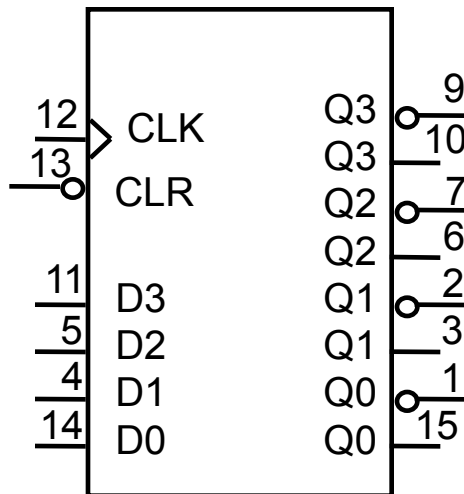
4-bit register (“quad D reg”) met clock en asynchrone clear (CLR, active low):



Data-register met load/hold mode

Ander voorbeeld:

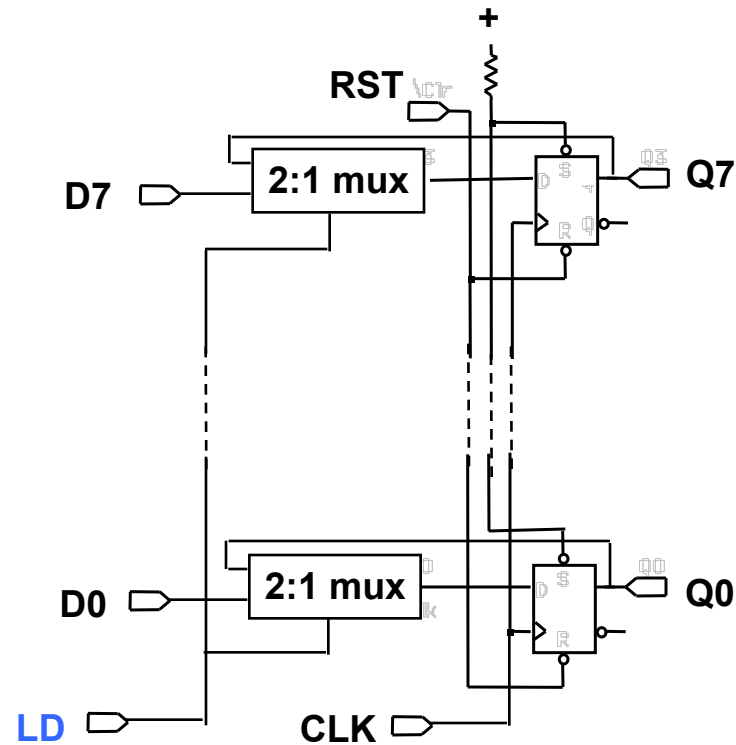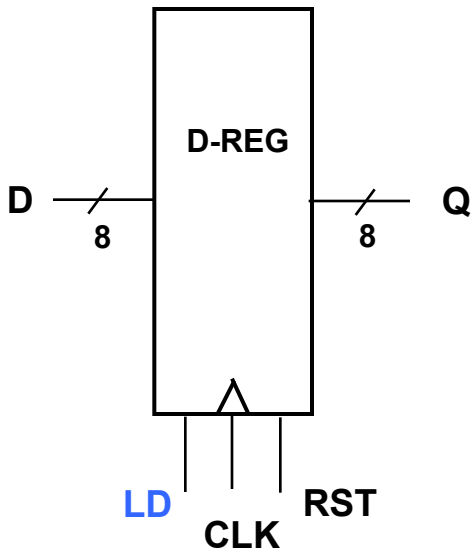8-bit D-register met asynchrone reset (RST)
en **synchrone load (LD)**:




LD = 0: hold mode ($Q^+ = Q$)
LD = 1: load mode ($Q^+ = D$)

Schuif-register

Schuif-register = D-reg met data permutatie-mogelijkheden

voorbeeld:

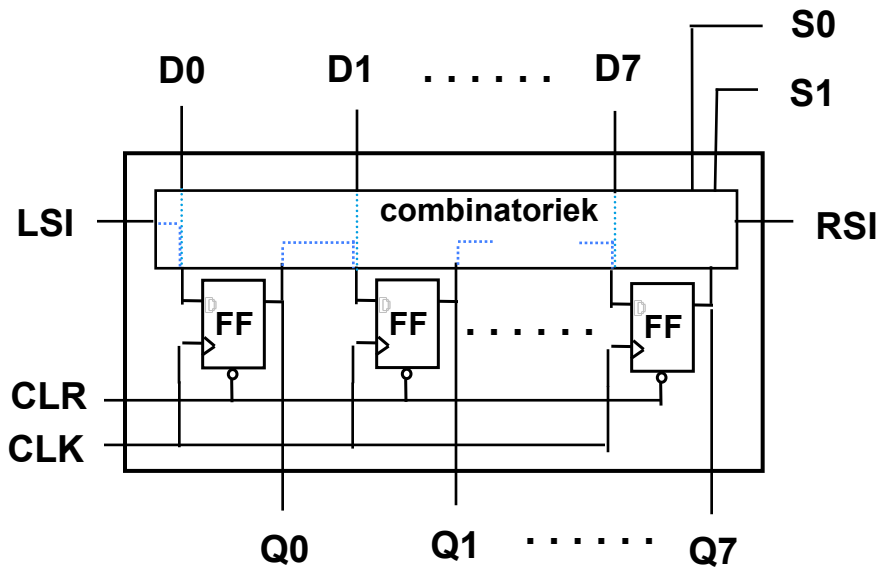
8-bit schuif-register met asynchrone clear (CLR) en vier synchrone functie-modes (S1 S0):



S1	S0:	Functie:
0	0	hold
0	1	shift right
1	0	shift left
1	1	load


Schuifregisters geschikt voor serie-parallel convertors, zoals bij terminal-computer communicatie-verbindingen

Seriële communicatie met schuifregisters

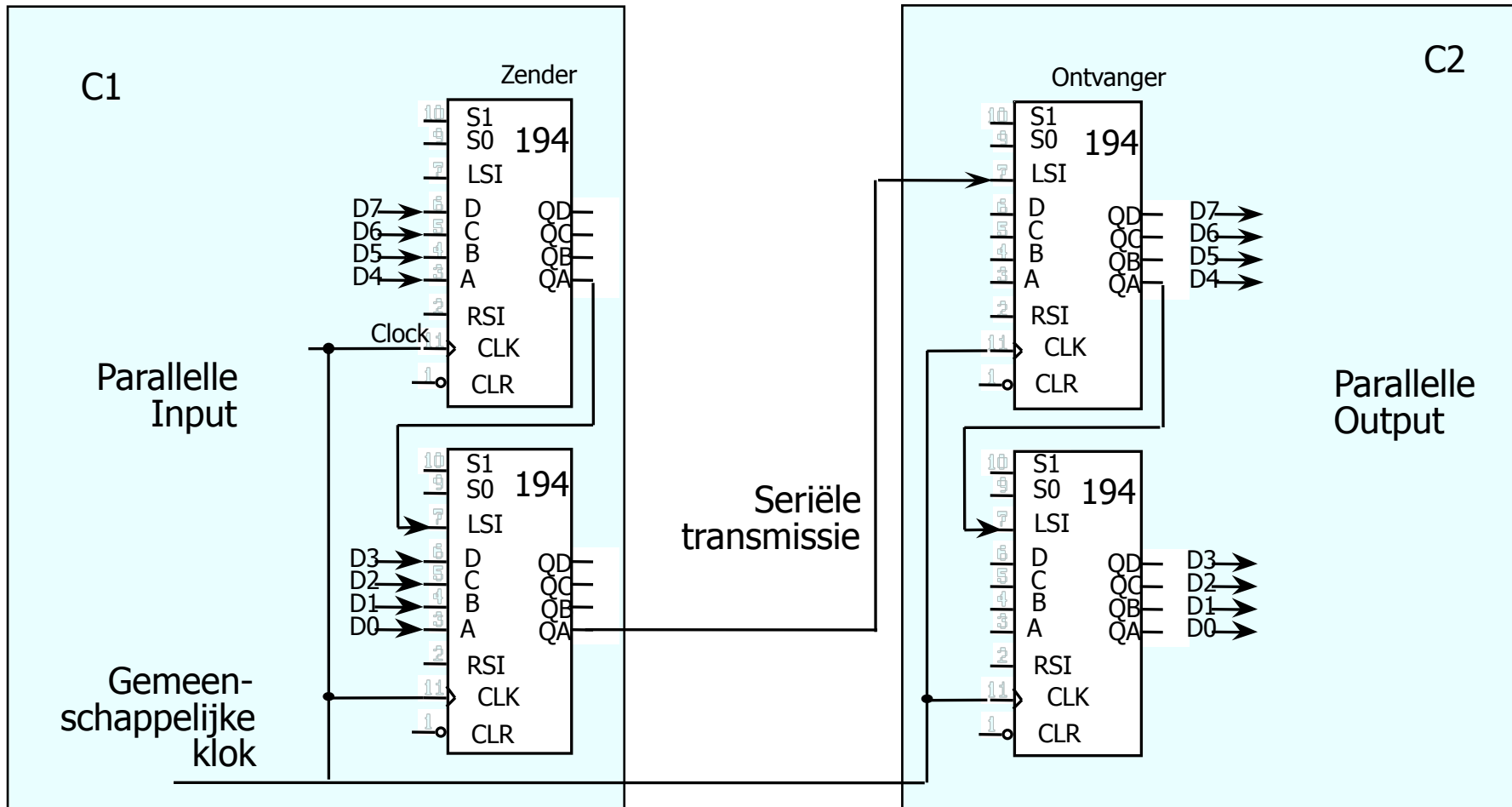


1 klokpuls voor links parallel inladen, daarna worden met 8 klokpulsen 8 bits serieel overgestuurd, daarna rechts parallel uit te lezen.


Asynchrone tellers

 

 
Uitgang flip-flop is kloksignaal voor buurman.



Synchrone tellers

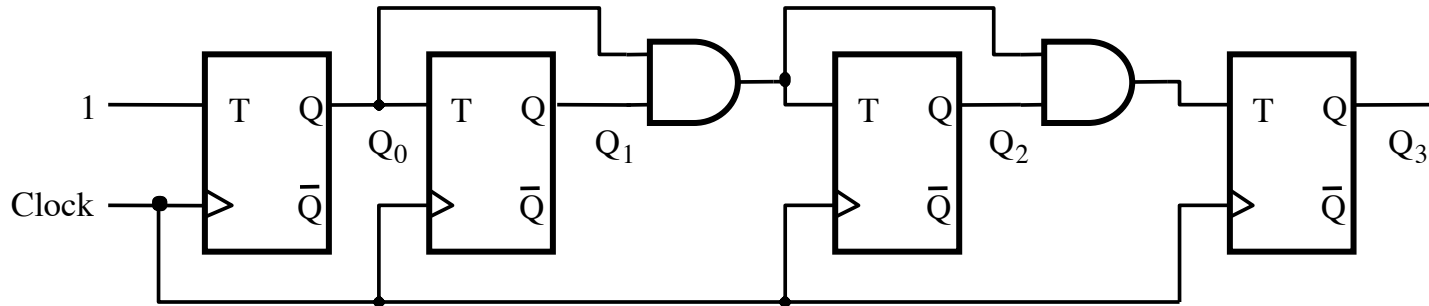

 
Alle flip-flops op hetzelfde kloksignaal.



Teller modules combineren


Voorbeeld:

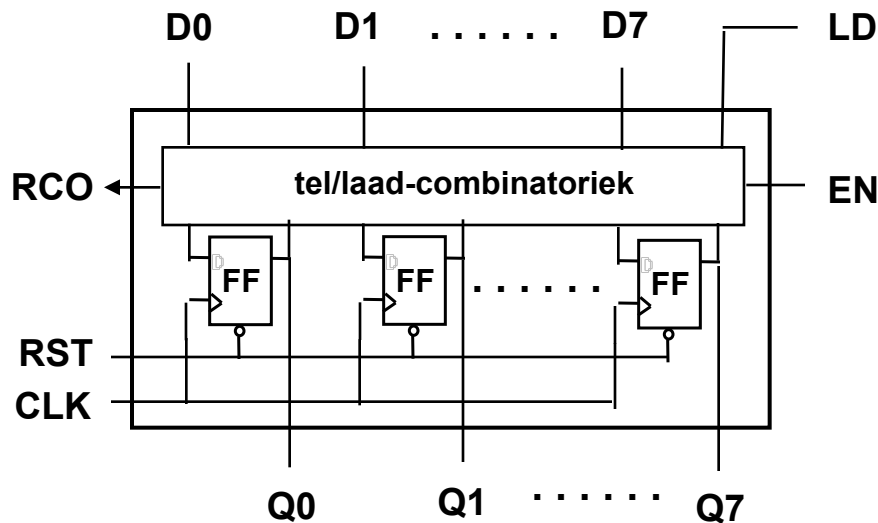8-bit teller met asynchrone reset (RST) en synchrone load (LD) + enable (EN), en met ripple carry output (RCO)




$$RCO = EN \cdot [Q_0..Q_7 = 1..1]$$

24-bits teller mbv. RCO:

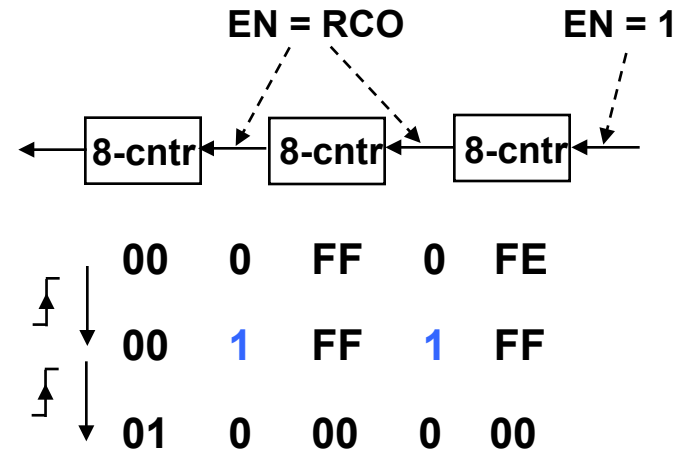

FSM realisaties mbv. modules

Finite State Machine model

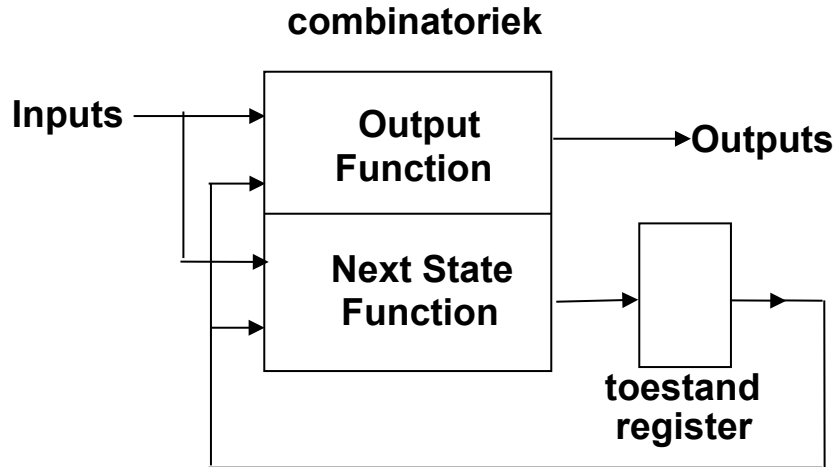

Implementatie mogelijkheden:

- combinatoriek: Losse poorten, Multiplexer, Decoder, PLA, ROM
- toestandregister: Losse flipflops, Dataregister, Teller met parallel load
- gehele FSM: registered PAL, CPLD of FPGA

Getalsystemen

Getalsystemen

Representatie van positieve getallen is eenduidig (en reeds behandeld)


bv. $5 = 0101$

Met betrekking tot *negatieve* getallen bestaan er de volgende systemen:

- sign-magnitude (bv. $5 = 0101$, $-5 = 1101$)
- one's complement (bv. $5 = 0101$, $-5 = 1010$)
- two's complement (bv. $5 = 0101$, $-5 = 1011$)

In de volgende sheets geven we voorbeelden voor 4 bits

Sign-Magnitude systeem

 

↑ +
0 101 = + 5


↓ -
1 101 = - 5

Hoogste bit geeft **teken (sign)**:
0 = positief (of nul),
1 = negatief

Lagere bits geven de **modulus (magnitude)**:
0 (000) - 7 (111)

- Getalsbereik voor n bits: $[-2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1]$
- Twee verschillende representaties voor 0 !
- Zeer lastige optelling/afrekking

One's Complement systeem

 

$\overset{+}{\swarrow}$
0 101 = + 5

1 010 = - 5



-

bitrepr (-X) = $\overline{\text{bitrepr}(X)}$

(-X = "one's complement" van X)

- **Getalsbereik voor n bits: $[-2^{n-1} + 1, 2^{n-1} - 1]$**
- **Twee verschillende representaties voor 0 !**
- **Lastige optelling/aftrekking**

Two's Complement systeem

  

1's compl, maar 1 getal *verschoven*:


$$\text{bitrepr}(-X) = \overline{\text{bitrepr}(X)} + 1$$

$$\text{(ook geldt: bitrepr}(X) = \overline{\text{bitrepr}(-X)} + 1)$$

=> optelling/aftrekking kan eenvoudig door representaties (van positieve en negatieve getallen) altijd op te tellen (zie volgende slide)

- **Getalsbereik voor n bits: $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$**
- **Slechts één representatie voor 0 !**
- **Verreweg meest populaire systeem**

optellen/aftrekken in 2's-complement

 

Toevallig geen overflow:
 De carry mag dan verwaarloosd worden. Het resultaat kan echter buiten het getalsbereik liggen (zie volgende slide).

Nooit last van overflow:
 resultaat altijd binnen getalsbereik (pos + neg of neg + pos)
 De carry mag dan verwaarloosd worden

Overflow situations

geen overflow

$$\begin{array}{r}
 5 \quad 0000 \\
 \quad 0101 \\
 \hline
 2 \quad 0010 \\
 \hline
 7 \quad 0111
 \end{array}$$

geen overflow

$$\begin{array}{r}
 -3 \quad 1111 \\
 \quad 1101 \\
 \hline
 -5 \quad 1011 \\
 \hline
 -8 \quad 11000
 \end{array}$$



overflow!

$$\begin{array}{r}
 5 \quad 0111 \\
 \quad 0101 \\
 \hline
 3 \quad 0011 \\
 \hline
 -8 \quad 1000
 \end{array}$$

overflow!


$$\begin{array}{r}
 -7 \quad 1000 \\
 \quad 1001 \\
 \hline
 -2 \quad 1100 \\
 \hline
 7 \quad 10111
 \end{array}$$

  Overflow indien de 2 hoogste carry's **niet gelijk**




Aritmetische Circuits

4-bit opteller met Full-Adders

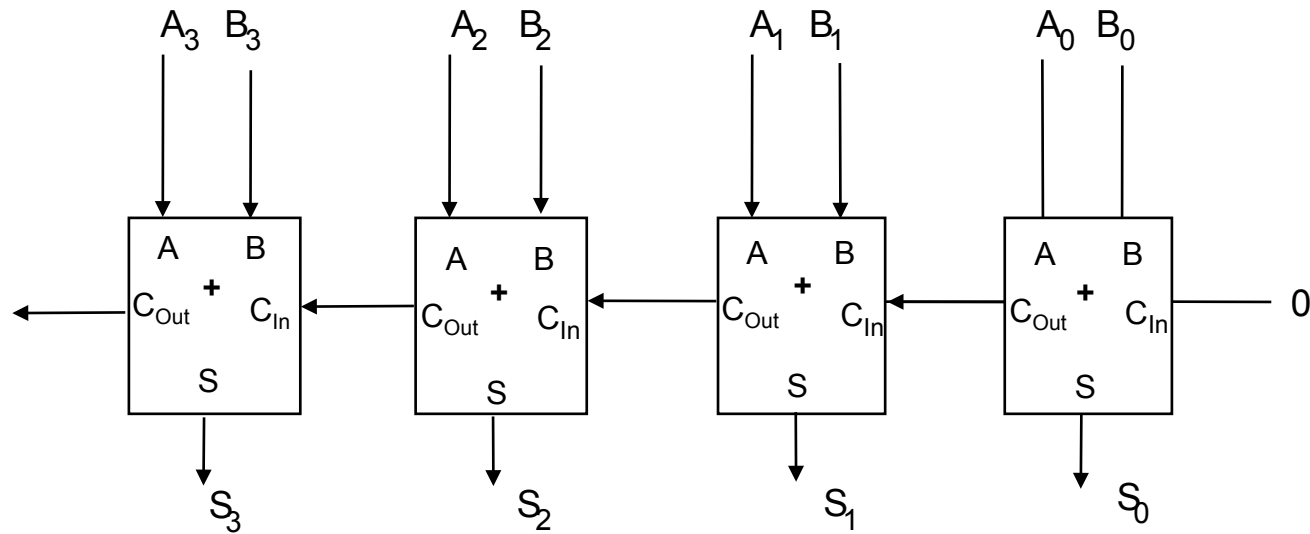

$$S = A + B$$


4-bit opteller/aftrekker

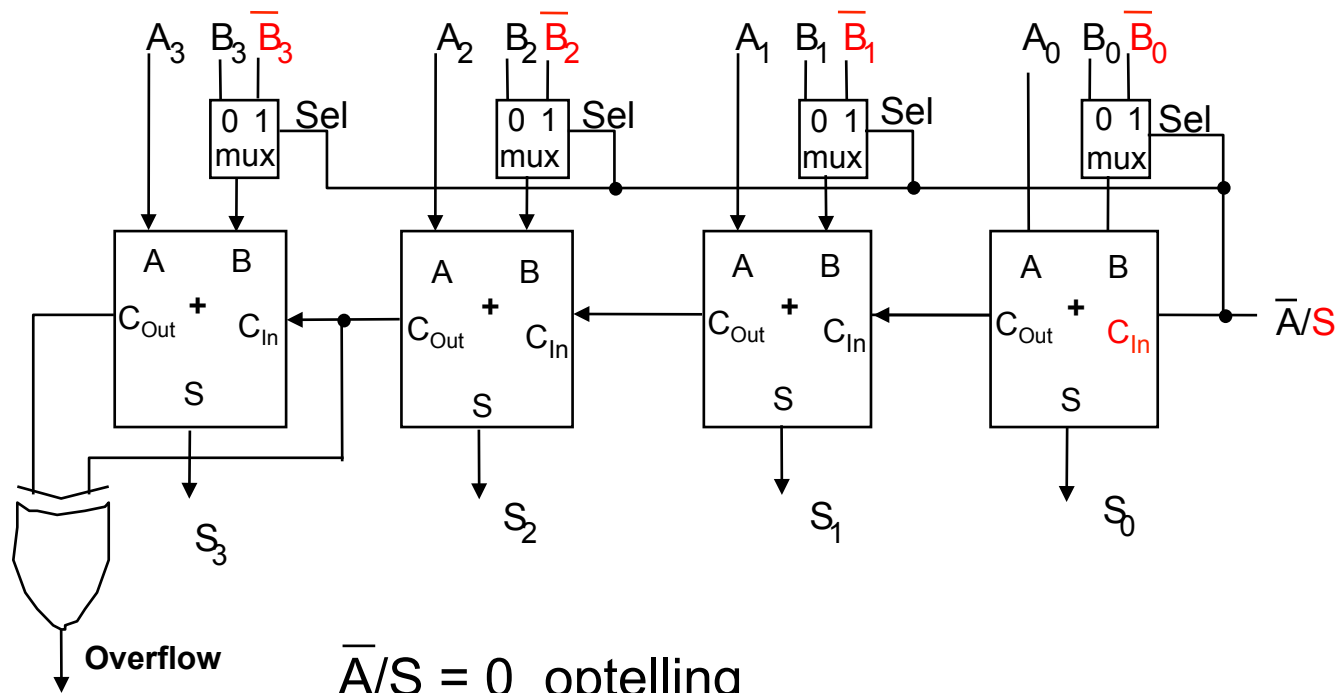

$\bar{A}/S = 0$ optelling

$\bar{A}/S = 1$ aftrekking ($A - B = A + (-B) = A + \bar{B} + 1$)

Arithmetic Logic Unit

 


S_1	S_0	Functie	Opmerking
M = 0, Logische Operaties (bitwise)			
0	0	$F_i = A_i$	F = A
0	1	$F_i = \text{not } A_i$	Complement van A
1	0	$F_i = A_i \text{ xor } B_i$	XOR van A_i, B_i
1	1	$F_i = A_i \text{ xnor } B_i$	XNOR van A_i, B_i
M = 1, Aritmetische Operaties			
0	0	$F = A + C_{in}$	A of A+1
0	1	$F = (\text{not } A) + C_{in}$	F = 1's- of 2's compl. A
1	0	$F = A + B + C_{in}$	Som van A en B
1	1	$F = (\text{not } A) + B + C_{in}$	B + compl. A (= B - A als $C_{in} = 1$)


Vermenigvuldiger (principe)

Voorbeeld: bereken $13 * 11$

Vergelijk met:

 
$$\begin{array}{r} 13 \\ \underline{11} \\ 13 \\ \underline{13} \\ 143 \end{array}$$


Optellen Partial Products

 

Het product van twee n-bit getallen is een 2n-bit getal!

Vermenigvuldiger (implementatie)

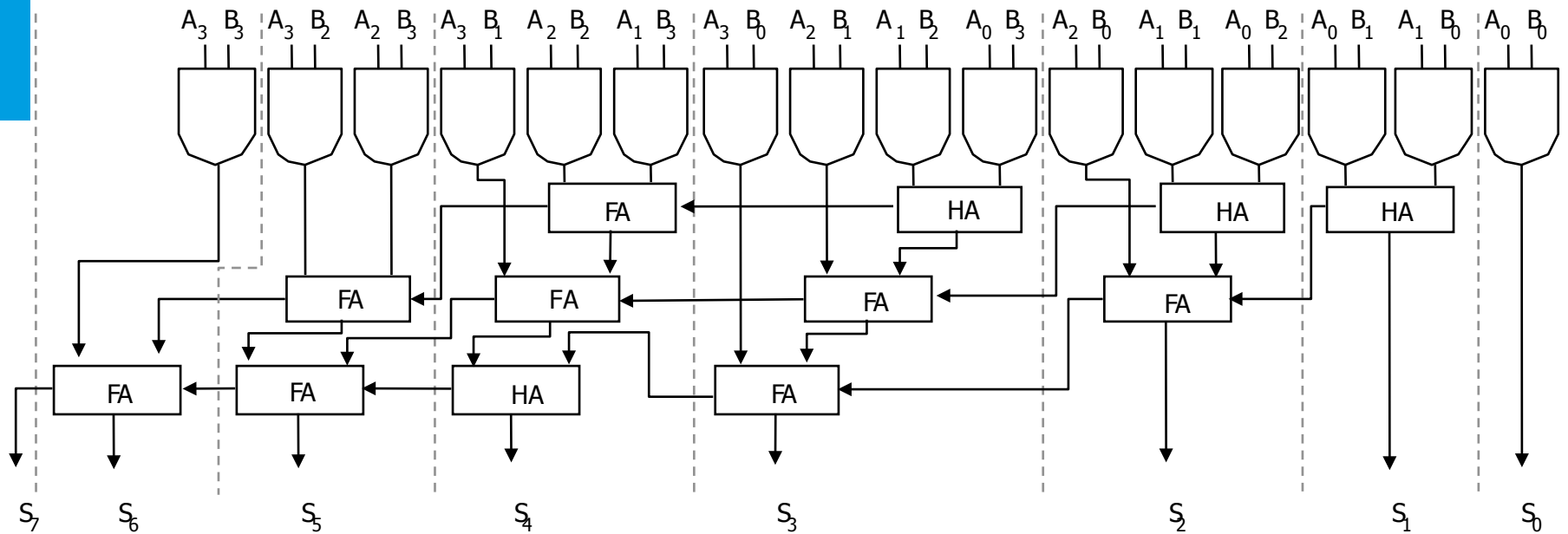

Let op het gebruik van de parallel carry-outs t.b.v. de higher order sums!
De AND poorten zitten in de praktijk bij de adders in het array.

Samenvatting

- Combinatorische modules
- Sequentiële modules
- Getalsystemen
- Arithmetische modules

Volgende college: [VHDL](#)