

EE1410: Digitale Systemen

BSc. EE, 1e jaar, 2011-2012, 2e werkcollege

Arjan van Genderen, Stephan Wong, Computer Engineering
15 t/m 22-3-2012



Voor je begint

1. Download het bestand werkcollege2.zip van [Blackboard](#) -> [EE1410](#) -> [Lectures](#) -> [Werkcollege 2](#), en pak het uit op een plaats waar je schrijfrechten hebt (bijv. H:). Er wordt nu een map werkcollege2 aangemaakt.
2. Start ModelSim met [Programs->Engineering->Modelsim SE 6.2a](#) -> [ModelSim](#) en maak een nieuw project ([File -> New -> Project](#)) in de map werkcollege2.
3. Voeg de VHDL files seg7dec.vhd en seg7dec_tb.vhd alvast toe aan het project.
4. In de map werkcollege2 staat een copie van deze slides (zonder antwoorden).

Werkcollege 2

- Ontwerp combinatorische schakeling: 7 segments decoder
 - VHDL
 - K-maps
 - Synthese voor FPGA
- Ontwerp sequentiele schakeling: 3-bit counter/pulsgenerator
 - FSMs
 - VHDL

Excess-3 to 7 Segment Decoder

 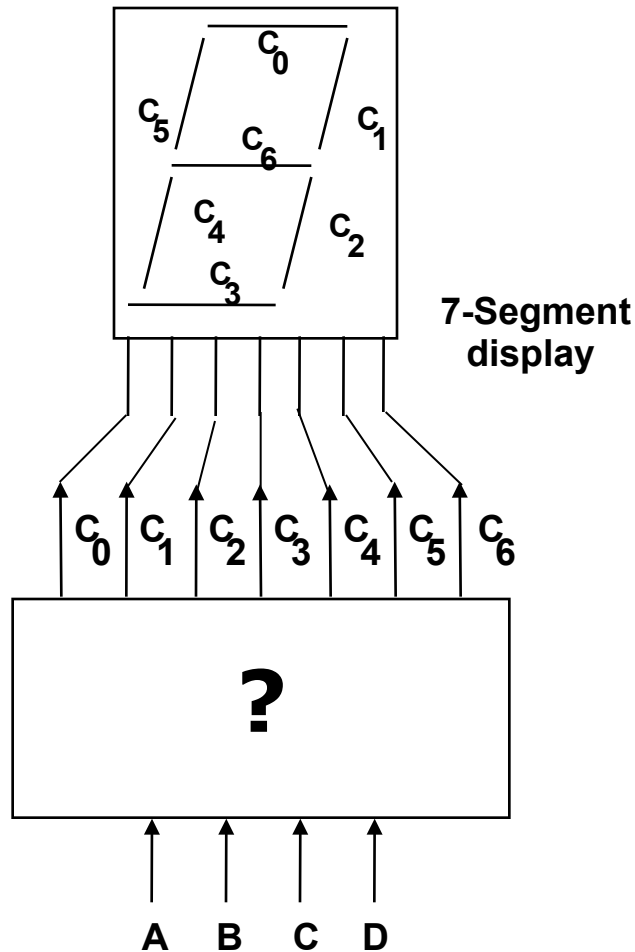

excess-3
coding

	A	B	C	D	display
0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	2
0	1	1	0	0	3
0	1	1	1	1	4
1	0	0	0	0	5
1	0	0	0	1	6
1	0	1	0	0	7
1	0	1	1	1	8
1	1	0	0	0	9


Analyse Excess-3 to 7 Segment Decoder

Doorgronden van het probleem

- input: 4 bit excess-3 digit
- output: control signalen voor het display
- 4 inputs A, B, C, D
- 7 outputs C_0, C_1, \dots, C_6

Formuleren van het probleem mbv. een waarheidstabel

A	B	C	D	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X

 

Schrijven van VHDL code
zie volgende slide

Excess-3 to 7 Segment Decoder in VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;

entity seg7dec is
    port (A, B, C, D : in std_logic;
          C0, C1, C2, C3,
          C4, C5, C6 : out std_logic
    );
end entity seg7dec;
```

```
architecture behaviour of seg7dec is
    signal I : std_logic_vector(0 to 3);
    signal O : std_logic_vector(0 to 6);
begin
    I <= (A, B, C, D);

    comb: process (I)
    begin
        case I is
            when "0011" => O <= "1111110"; -- 0
            when "0100" => O <= "0110000"; -- 1
            when "0101" => O <= "1101101"; -- 2
            when "0110" => O <= "1111001"; -- 3
            when "0111" => O <= "0110011"; -- 4
            when "1000" => O <= "1011011"; -- 5
            when "1001" => O <= "1011111"; -- 6
            when "1010" => O <= "1110000"; -- 7
            when "1011" => O <= "1111111"; -- 8
            when "1100" => O <= "1110011"; -- 9
            when others => O <= "-----";

        end case;
    end process;

    (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6) <= O;
end behaviour;
```

Testbench 7 Segment Decoder in VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;

entity seg7dec_tb is
end entity seg7dec_tb;

architecture behaviour of seg7dec_tb is
    component seg7dec
        port (A, B, C, D : in std_logic;
              C0, C1, C2, C3,
              C4, C5, C6 : out std_logic
        );
    end component;

    signal A, B, C, D : std_logic;
    signal C0, C1, C2, C3,
           C4, C5, C6 : std_logic;

begin

    lbl1: seg7dec port map (A, B, C, D,
                           C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6);

    A <= '0' AFTER 0 NS,
         '1' AFTER 400 NS;

    B <= '0' AFTER 0 NS,
         '1' AFTER 200 NS,
         '0' AFTER 400 NS,
         '1' AFTER 600 NS;
```


```
C <= '0' AFTER 0 NS,
     '1' AFTER 100 NS,
     '0' AFTER 200 NS,
     '1' AFTER 300 NS,
     '0' AFTER 400 NS,
     '1' AFTER 500 NS,
     '0' AFTER 600 NS,
     '1' AFTER 700 NS;

D <= '0' AFTER 0 NS,
     '1' AFTER 50 NS,
     '0' AFTER 100 NS,
     '1' AFTER 150 NS,
     '0' AFTER 200 NS,
     '1' AFTER 250 ns,
     '0' AFTER 300 NS,
     '1' AFTER 350 NS,
     '0' AFTER 400 NS,
     '1' AFTER 450 NS,
     '0' AFTER 500 NS,
     '1' AFTER 550 NS,
     '0' AFTER 600 NS,
     '1' AFTER 650 ns,
     '0' AFTER 700 NS,
     '1' AFTER 750 NS;

end behaviour;
```

 - Simuleer seg7dec.vhd met seg7dec_tb.vhd
- Klik op lbl1 en gebruik Add -> Add to Wave en Add -> Add to List.
- Probeer bij List -> List Preferences... : Expand Deltas of Collapse Deltas






```

list
ns→ /seg7dec_tb/lb11/a→/seg7dec_tb/lb11/c1→/seg7dec_tb/lb11/c6→
delta→ /seg7dec_tb/lb11/b→/seg7dec_tb/lb11/c2→ /seg7dec_tb/lb11/i→
        /seg7dec_tb/lb11/c→/seg7dec_tb/lb11/c3→ /seg7dec_tb/lb11/o→
        /seg7dec_tb/lb11/d→/seg7dec_tb/lb11/c4→
        /seg7dec_tb/lb11/c0→/seg7dec_tb/lb11/c5→

0 +0      U U U U U      U U U U U      U UUUU UUUUUUU
0 +1      0 0 0 0 U      U U U U U      U UUUU -----
0 +2      0 0 0 0 -      - - - - -      - 0000 -----
50 +0     0 0 0 1 -      - - - - -      - 0000 -----
50 +1     0 0 0 1 -      - - - - -      - 0001 -----
100 +0    0 0 1 0 -      - - - - -      - 0001 -----
100 +1    0 0 1 0 -      - - - - -      - 0010 -----
150 +0    0 0 1 1 -      - - - - -      - 0010 -----
150 +1    0 0 1 1 -      - - - - -      - 0011 -----
150 +2    0 0 1 1 -      - - - - -      - 0011 1111110
150 +3    0 0 1 1 1      1 1 1 1 1      0 0011 1111110
200 +0    0 1 0 0 1      1 1 1 1 1      0 0011 1111110
200 +1    0 1 0 0 1      1 1 1 1 1      0 0100 1111110
200 +2    0 1 0 0 1      1 1 1 1 1      0 0100 0110000
200 +3    0 1 0 0 0      1 1 0 0 0      0 0100 0110000
250 +0    0 1 0 1 0      1 1 0 0 0      0 0100 0110000
250 +1    0 1 0 1 0      1 1 0 0 0      0 0101 0110000
250 +2    0 1 0 1 0      1 1 0 0 0      0 0101 1101101
250 +3    0 1 0 1 1      1 0 1 1 0      1 0101 1101101
300 +0    0 1 1 0 1      1 0 1 1 0      1 0101 1101101
300 +1    0 1 1 0 1      1 0 1 1 0      1 0110 1101101
300 +2    0 1 1 0 1      1 0 1 1 0      1 0110 1111001
300 +3    0 1 1 0 1      1 1 1 0 0      1 0110 1111001

23 lines

```

Implementatie Excess-3 to 7 Segment Decoder

Kies de implementatie-hardware

Bijv.

- **losse poorten**
 - **NORs**
 - **NANDs**
- **FPGA**

Volg de implementatie-procedure

- **K-maps**
- **Xilinx ISE / Synplify**

K-maps: Sum of Products

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	0	1	1
	01	X	1	X	1
	11	1	0	X	1
	10	X	1	X	1

K-map for C_0

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	1	1	0
	01	X	1	X	0
	11	1	1	X	1
	10	X	1	X	1

K-map for C_1

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	1	1	1
	01	X	0	X	1
	11	1	1	X	1
	10	X	1	X	1

K-map for C_2

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	0	0	1
	01	X	1	X	1
	11	1	0	X	1
	10	X	1	X	0

K-map for C_3

$$C_0 = A + B' + CD' + C'D$$

$$C_1 = B + C$$

$$C_2 = B' + C + D'$$

$$C_3 = B'C' + B'D + C'D + BCD'$$

K-maps: Sum of Products: NANDs

		A			
		00	01	11	10
C	AB				
	CD	00	01	11	10
	00	X	0	0	0
	01	X	1	X	1
	11	1	0	X	1
10	X	0	X	0	
		B			

K-map for C_4

		A			
		00	01	11	10
C	AB				
	CD	00	01	11	10
	00	X	0	1	1
	01	X	0	X	1
	11	1	1	X	1
10	X	0	X	0	
		B			

K-map for C_5

		A			
		00	01	11	10
C	AB				
	CD	00	01	11	10
	00	X	0	1	1
	01	X	1	X	1
	11	0	1	X	1
10	X	1	X	0	
		B			

K-map for C_6

$$C_0 = A + B' + CD' + C' D$$

$$C_1 = B + C$$

$$C_2 = B' + C + D'$$

$$C_3 = B'C' + B'D + C'D + BCD'$$

$$C_4 = B'D + C'D$$

$$C_5 = AC' + CD$$

$$C_6 = AC' + AD + BC + C'D$$

14 unieke product-termen:

9 omvatten meer dan 1 variabele


3 geïnverteerde ingangen nodig

Benodigde losse poorten:

3 INV, 9 AND, 7 OR

Wanneer alleen INV en NAND:

4 INV, 16 NAND

 

K-maps: Product of Sums

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	0	1	1
	01	X	1	X	1
	11	1	0	X	1
	10	X	1	X	1
		B		D	

K-map for C_0

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	1	1	0
	01	X	1	X	0
	11	1	1	X	1
	10	X	1	X	1
		B		D	

K-map for C_1

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	1	1	1
	01	X	0	X	1
	11	1	1	X	1
	10	X	1	X	1
		B		D	

K-map for C_2

AB		A			
		00	01	11	10
CD	00	X	0	0	1
	01	X	1	X	1
	11	1	0	X	1
	10	X	1	X	0
		B		D	

K-map for C_3

$$C_0 = (A + C + D)(B' + C' + D')$$

$$C_1 = B + C$$

$$C_2 = B' + C + D'$$

$$C_3 = (B' + C + D)(B' + C' + D')(B + C' + D)$$

K-maps: Sum of Products: NORs

AB		A				
		00	01	11	10	
C	D	00	X	0	0	0
		01	X	1	X	1
		11	1	0	X	1
		10	X	0	X	0
		B				

K-map for C_4

AB		A				
		00	01	11	10	
C	D	00	X	0	1	1
		01	X	0	X	1
		11	1	1	X	1
		10	X	0	X	0
		B				

K-map for C_5

AB		A				
		00	01	11	10	
C	D	00	X	0	1	1
		01	X	1	X	1
		11	0	1	X	1
		10	X	1	X	0
		B				

K-map for C_6

$$C_0 = (A + C + D)(B' + C' + D')$$

$$C_1 = B + C$$

$$C_2 = B' + C + D'$$

$$C_3 = (B' + C + D)(B' + C' + D')$$

$$(B + C' + D)$$

$$C_4 = D(B' + C')$$

$$C_5 = (A + C)(C' + D)$$

$$C_6 = (A + C + D)(A + B)(B + C' + D)$$

11 unieke som-termen:

10 omvatten meer dan 1 variabele


3 geïnverteerde ingangen nodig

Benodigde losse poorten:

3 INV, 10 OR, 5 AND


Wanneer alleen INV en NOR:

3 INV, 15 NOR

 


Implementatie met FPGA

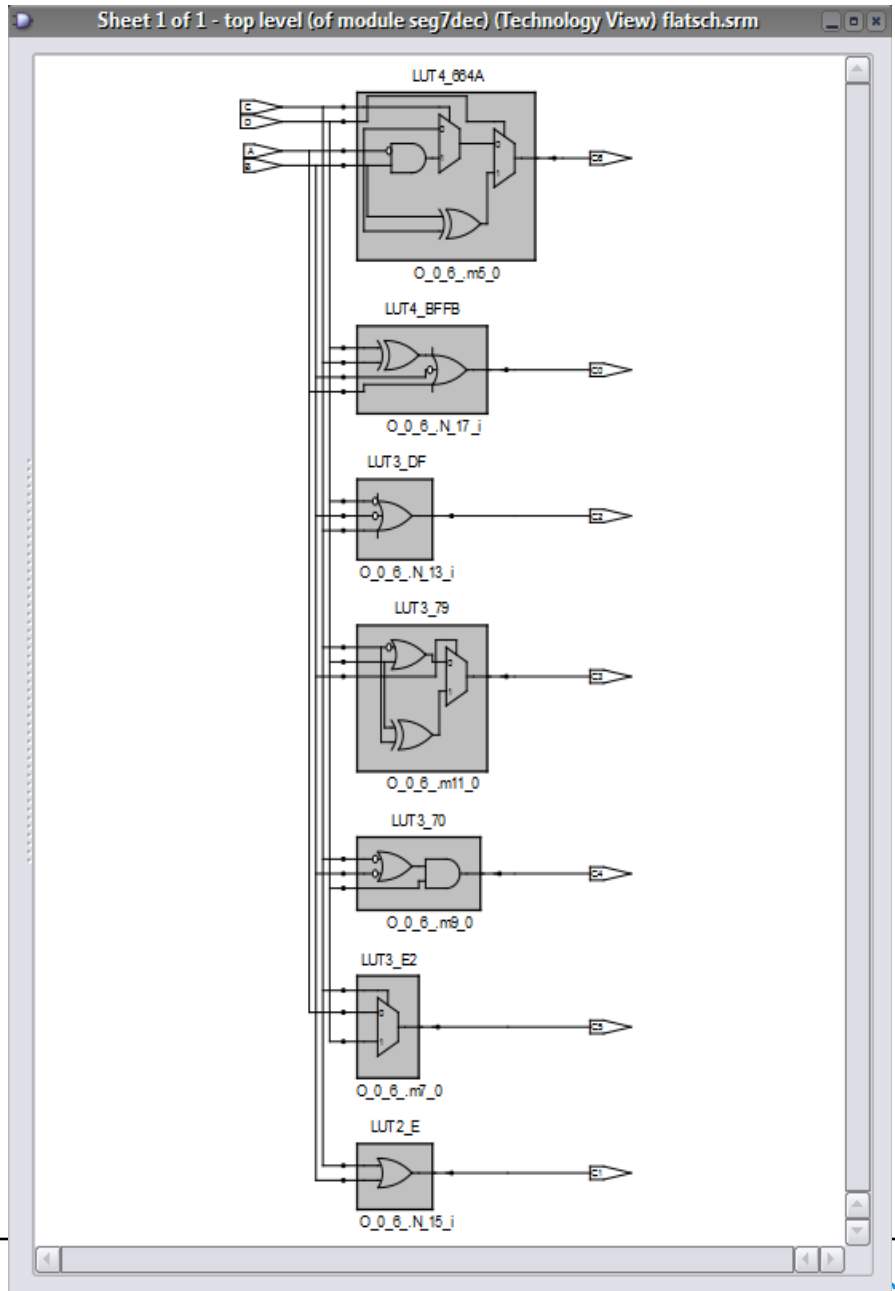1. Start het programma Synplify Pro:
Start -> Programs -> Practica -> Synplicity -> Synplify Pro
2. Maak een nieuw project met File -> New:
Selecteer Project File (Project) en zet File Location naar de map waar de file seg7dec.vhd staat.
3. Gebruik Add File om seg7dec.vhd toe te voegen.
4. Klik Implementation Options en selecteer in tab Device:
Technology: Xilinx Spartan 3, Part XC3S200,
Package: FT256, Speed -4,
vink aan: Option: Disable I/O insertion
5. Klik Run
6. Bekijk schema met HDL-Analyst -> Technology -> Flattened View




3-bit Binary Counter

 

Toestandstabel

Huidige State			Volgende State		
Q ₂	Q ₁	Q ₀	NQ ₂	NQ ₁	NQ ₀
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

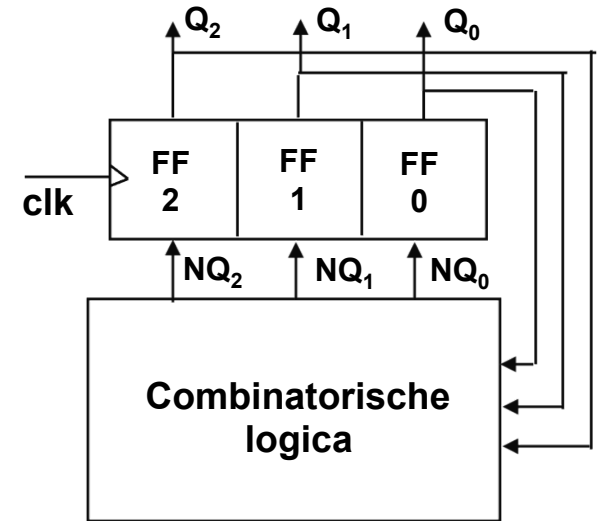

Bij counters kunnen de state bits ook gelijk als uitgangen gebruikt worden

De volgende state hangt niet af van de ingangen
(of in geringe mate via een reset, enable en/of load signaal)


Counter als FSM beschreiben in VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;

entity counter is
    port (clk, reset : in std_logic;
          P : out std_logic_vector(2 downto 0)
    );
end entity counter;

architecture fsm of counter is
    signal Q, NQ :
        std_logic_vector(2 downto 0);
begin

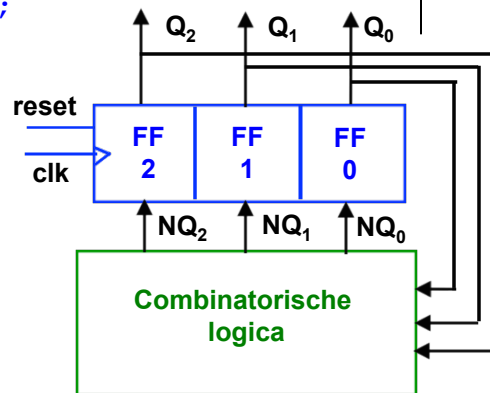    reg: process (clk) -- state register
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if (reset = '1') then
                Q <= "000";
            else
                Q <= NQ ;
            end if;
        end if;
    end process;
```



```
        comb: process (Q)
        begin
            case Q is
                when "000" => -- S0
                    NQ <= "001";
                when "001" => -- S1
                    NQ <= "010";
                when "010" => -- S2
                    NQ <= "011";
                when "011" => -- S3
                    NQ <= "100";
                when "100" => -- S4
                    NQ <= "101";
                when "101" => -- S5
                    NQ <= "110";
                when "110" => -- S6
                    NQ <= "111";
                when "111" => -- S7
                    NQ <= "000";
                when others =>
                    -- to catch "UUU" etc.
                    NQ <= "000";
            end case;
        end process;

        P <= Q;
    end fsm;
```

Testbench Counter

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;

entity counter_tb is
end counter_tb;

architecture behaviour of counter_tb is
    component counter
        port (clk, reset : in std_logic;
             P : out std_logic_vector(2 downto 0)
             );
    end component;

    signal clk, reset : std_logic;
    signal P : std_logic_vector(2 downto 0);
begin


    lbl1: counter port map (clk, reset, P);

    clk <= '0' after 0 ns,
          '1' after 100 ns when clk /= '1' else
          '0' after 100 ns;


    reset <= '1' after 0 ns,
            '0' after 200 ns;

end behaviour;
```

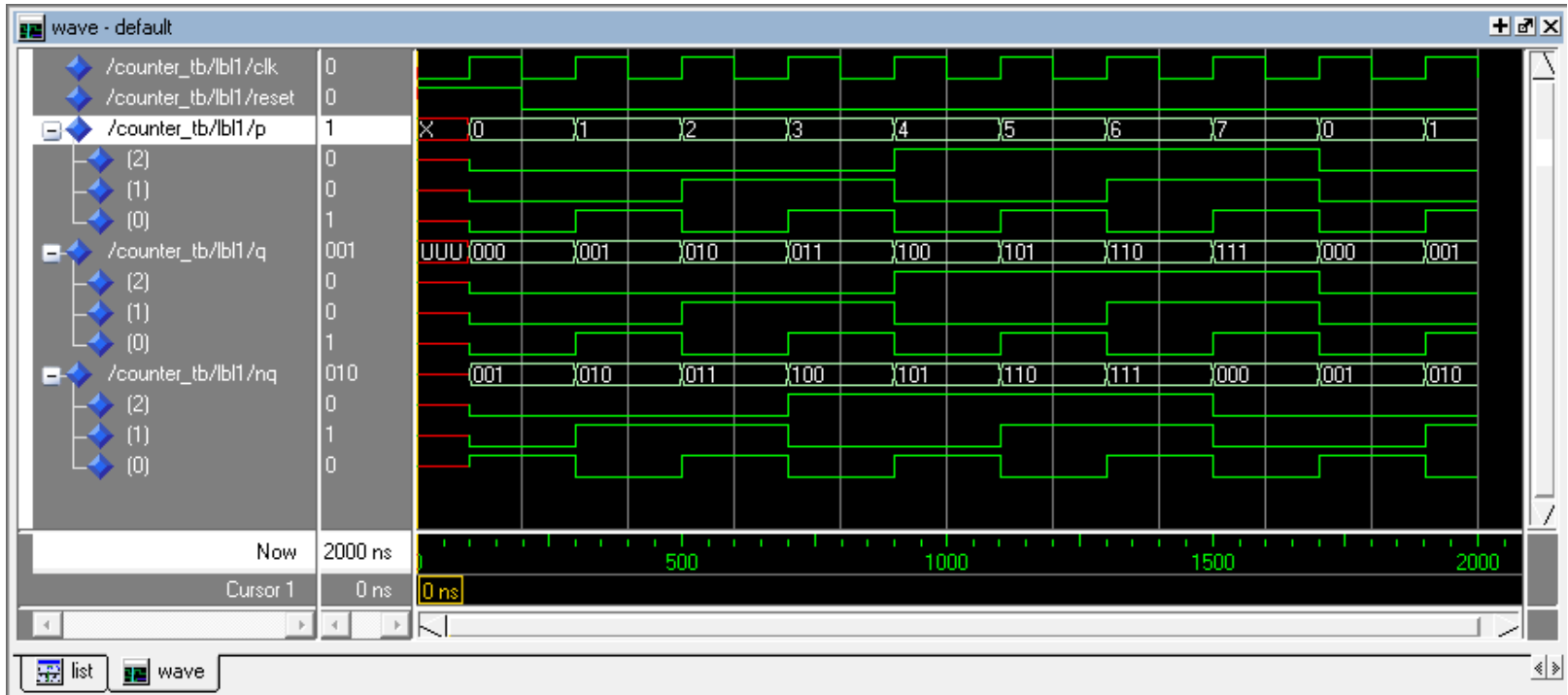- Simuleer counter-fsm.vhd met counter_tb.vhd
- Gebruik Add -> Add All Signals to Wave
- Klik met rechts op een bus signaal (P, Q, NQ) en probeer Radix -> Unsigned



Implementatie als FSM mbv. D Flip-Flops

 


Toestandstabel

Huidige State			Volgende State		
Q ₂	Q ₁	Q ₀	NQ ₂	NQ ₁	NQ ₀
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

NQ₁

Q ₀	Q ₂ Q ₁		Q ₂	
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

$$NQ_1 (= D_1) = Q_0' Q_1 + Q_0 Q_1'$$

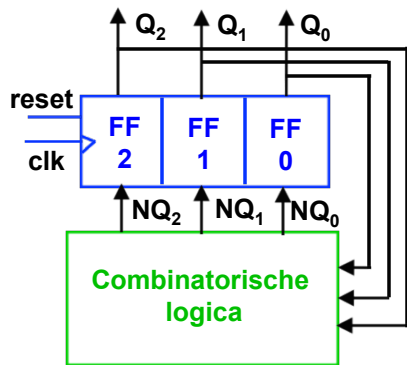

NQ₂

Q ₀	Q ₂ Q ₁		Q ₂	
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1


$$\begin{aligned}
 NQ_2 (= D_2) &= Q_0' Q_2 + Q_1' Q_2 + Q_0 Q_1 Q_2' \\
 &= (Q_0' + Q_1') Q_2 + (Q_0 Q_1) Q_2' \\
 &= (Q_0 Q_1)' Q_2 + (Q_0 Q_1) Q_2'
 \end{aligned}$$

NQ₀

Q ₀	Q ₂ Q ₁		Q ₂	
	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

NQ₀ (= D₀) = Q₀'

Implementatie als FSM mbv. D Flip-Flops

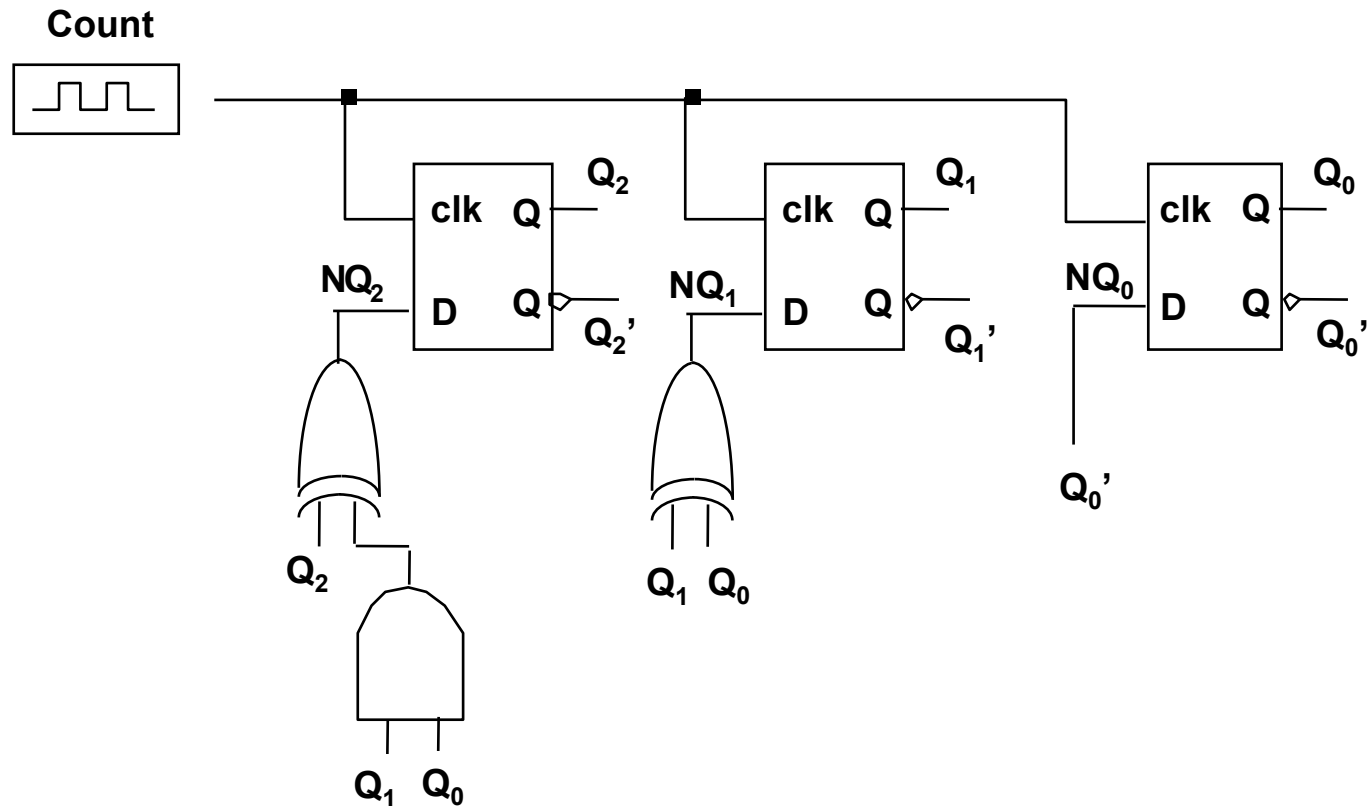

Counter arithmetisch beschreiben in VHDL


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity counter is
  port (clk, reset : in std_logic;
        P : out std_logic_vector(2 downto 0)
        );
end entity counter;

architecture arithmetic of counter is
  signal Q, NQ : unsigned (2 downto 0);
begin
  reg: process (clk) -- state register
  begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      if (reset = '1') then
        Q <= "000";
      else
        Q <= NQ;
      end if;
    end if;
  end process;

  comb: process (Q) -- compute NQ value
  begin
    NQ <= Q + 1;
  end process;

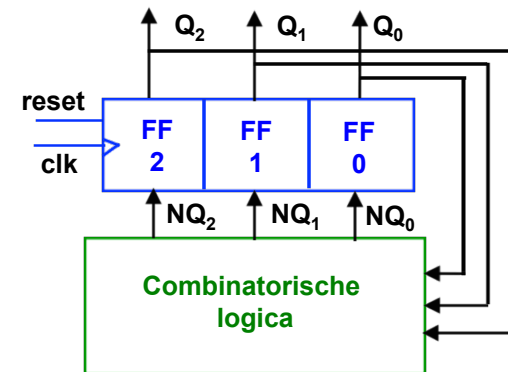
  P <= std_logic_vector(Q);
end arithmetic;
```



Implementatie met FPGA

 1. Gebruik [Change File](#) om seg7dec.vhd te vervangen door counter-arithmetic.vhd.
2. Klik [Run](#)
3. Bekijk schema met [HDL-Analyst -> Technology -> Flattened View](#)


Sheet 1 of 1 - top level (of module counter) (Technology View) flatsch.srm



Ontwerp pulsgenerator

Stel men heeft een digitaal signaal X dat elke 100 ns van waarde wisselt.

 Ontwerp een circuit dat dit signaal als input heeft en iedere 1.2 μs een 200 ns puls genereert.



Hint:

X is periodiek met 200 ns periode dus met een frequentie $f_x = 1/200 = 50 \text{ MHz}$

Y is periodiek met 1200 ns periode dus met een frequentie $f_y = 1/1200 = f_x/6$

Dus bedenk een manier om de frequentie van X door 6 te delen!


Ontwerp pulsgenerator: 6-deler

Aanpak: tel de pulsen van X en produceer een Y puls na 6 pulsen van X.

Hint: modificeer de 3-bit counter

Oplossing:

 - gebruik X als clock signaal
- elimineer de laatste twee states van de counter, dwz. $\text{next_state}(101) = 000$
- het Y output signaal moet "1" zijn alleen in de state 101



Toestandstabel

Huidige State			Volgende State			Y
Q ₂	Q ₁	Q ₀	NQ ₂	NQ ₁	NQ ₀	
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1

6-deler VHDL Beschrijving en Testbench

- Copieer counter-fsm.vhd naar divider6.vhd en maak een entity divider6 met een extra uitgangssignaal Y en een bijbehorende achitecture.
- Simuleer met divider6_tb.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;

entity divider6_tb is
end divider6_tb;

architecture behaviour of divider6_tb is
    component divider6
        port (clk, reset : in std_logic;
             P : out std_logic_vector
                (2 downto 0);
             Y : out std_logic
            );
    end component;

    signal X, reset, Y : std_logic;
    signal P : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    lbl1: divider6 port map (X, reset, P, Y);

    X <= '0' after 0 ns,
        '1' after 100 ns when X /= '1' else
        '0' after 100 ns;

    reset <= '1' after 0 ns,
            '0' after 200 ns;
end behaviour;
```

6-deler VHDL Beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;

entity divider6 is
    port (clk, reset : in std_logic;
          P : out std_logic_vector(2 downto 0);
          Y : out std_logic);
end divider6;

architecture behaviour of divider6 is
    signal Q, NQ : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    reg: process (clk) -- state register
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if (reset = '1') then
                Q <= "000";
            else
                Q <= NQ ;
            end if;
        end if;
    end process;

    comb: process (Q)
    begin
        case Q is
            when "000" => -- S0
                NQ <= "001"; Y <= '0';
            when "001" => -- S1
                NQ <= "010"; Y <= '0';
            when "010" => -- S2
                NQ <= "011"; Y <= '0';
            when "011" => -- S3
                NQ <= "100"; Y <= '0';
            when "100" => -- S4
                NQ <= "101"; Y <= '0';
            when "101" => -- S5
                NQ <= "000"; Y <= '1';
            when others =>
                NQ <= "000"; Y <= '0';
        end case;
    end process;

    P <= Q;
end behaviour;
```

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;

entity divider6 is
    port (clk, reset : in std_logic;
          P : out std_logic_vector(2 downto 0);
          Y : out std_logic);
end divider6;

architecture behaviour of divider6 is
    signal Q, NQ : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    reg: process (clk) -- state register
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if (reset = '1') then
                Q <= "000";
            else
                Q <= NQ ;
            end if;
        end if;
    end process;

    comb: process (Q)
    begin
        case Q is
            when "000" => -- S0
                NQ <= "001"; Y <= '0';
            when "001" => -- S1
                NQ <= "010"; Y <= '0';
            when "010" => -- S2
                NQ <= "011"; Y <= '0';
            when "011" => -- S3
                NQ <= "100"; Y <= '0';
            when "100" => -- S4
                NQ <= "101"; Y <= '0';
            when "101" => -- S5
                NQ <= "000"; Y <= '1';
            when others =>
                NQ <= "000"; Y <= '0';
        end case;
    end process;

    P <= Q;
end behaviour;
```

6-deler Implementatie mbv. D Flip-Flops

Huidige State			Volgende State			Y
Q ₂	Q ₁	Q ₀	NQ ₂	NQ ₁	NQ ₀	
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1

Q ₂ Q ₁		Q ₂		
Q ₀	00	01	11	10
0	0	1	X	0
1	1	0	X	0

$$D_1 = Q_0'Q_1 + Q_0Q_1'Q_2'$$

Q ₂ Q ₁		Q ₂		
Q ₀	00	01	11	10
0	1	1	X	1
1	0	0	X	0

$$D_0 = Q_0'$$

Q ₂ Q ₁		Q ₂		
Q ₀	00	01	11	10
0	0	0	X	1
1	0	1	X	0

$$D_2 = Q_0'Q_2 + Q_0Q_1$$

Q ₂ Q ₁		Q ₂		
Q ₀	00	01	11	10
0	0	0	X	0
1	0	0	X	1

$$Y = Q_0Q_2$$

6-deler Implementatie mbv. D Flip-Flops

