

## Digitale Systemen (ET1 410)

Arjan van Genderen  
Stephan Wong

Faculteit EWI  
Technische Universiteit Delft  
Cursus 2010-2011

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 1

## VHDL overzicht

- Wat is VHDL? Waarvoor gebruiken we het?
- Deze college
- Sequentieel
- Verschil simulatie en synthese in VHDL
- Processen
- Etc..

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 2

## VHDL?

- VHDL is een *hardware modeleringstaal* en niet een programmeertaal (zoals C, Java, etc.) → verschil??
- Wat modelleren we in VHDL?
  - Applicaties (denk aan software)
  - Systemen (denk aan computers)
  - Architecturen (denk aan processoren)
  - Hardware (denk aan componenten)
- Wat kunnen we doen met zo'n model?
  - Een ontwerp specificeren (omschrijven)
  - Een ontwerp simuleren (testen, nabootsen van realiteit)
  - Een ontwerp synthetiseren (implementeren)

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 3

## Sequentieel vs. Concurrent

```
if (a = b)
  {<do something>;}
else
  {<do something else>;}
```

Wat is karakteristiek aan alle drie sequentiele codes?

Wat is de waarde van a?

```
while (a = b){
  <task 1>;
  <task 2>;
}
```

```
int a=1, b=1;
if (b=0)
  a = 2;
else
  a = 3;
```

Sequentiële stappen ↓

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  <task A>;
  <task B>;
}
```

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 4

## Sequentieel vs. Concurrent

Wat gebeurt er als signaal 'a' verandert?

Dit zal tot gevolg hebben:

1. de ingangen van de 'exor'-gate en de 'and'-gate veranderen **op dezelfde moment**,
2. als beide gates dezelfde vertraging hebben, dan zal ook de uitgangen **op dezelfde moment** veranderen.

```
entity half_adder is
  port( a, b: in bit; sum, carry: out bit);
end half_adder;



architecture my_half_adder_arch of Half_Adder is
  begin
    carry <= a and b after 5 ns;
    sum <= a exor b after 5 ns;
  end my_half_adder_arch;
```

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 5
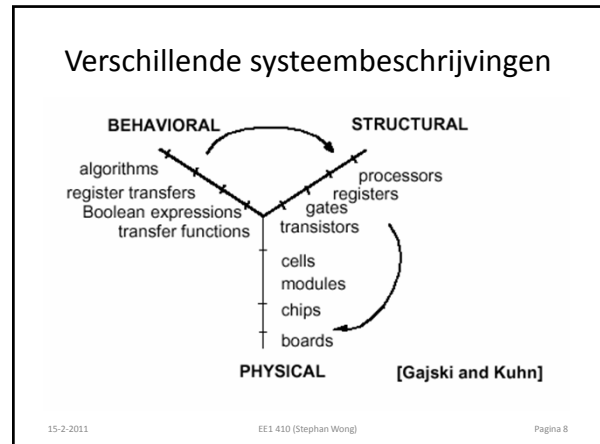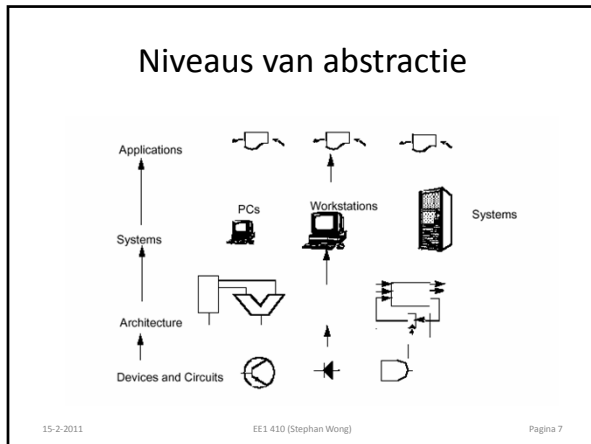
## VHDL?


- VHDL is een *hardware modeleringstaal* en niet een programmeertaal (zoals C, Java, etc.)
- Wat modelleren we in VHDL?
  - Applicaties (denk aan **software**)
  - Systemen (denk aan **computers**)
  - Architecturen (denk aan **processoren**)
  - Hardware (denk aan **componenten**)
- Wat kunnen we doen met zo'n model?
  - Een ontwerp specificeren (omschrijven)
  - Een ontwerp simuleren (testen, nabootsen van realiteit)
  - Een ontwerp synthetiseren (implementeren)

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 6



- ### VHDL?
- VHDL is een hardware modeleringstaal en niet een programmeertaal (zoals C, Java, etc.)
  - Wat modeleren we in VHDL?
    - Applicaties (denk aan software)
    - Systemen (denk aan computers)
    - Architecturen (denk aan processoren)
    - Hardware (denk aan componenten)
  - Wat kunnen we doen met zo'n model?
    - Een ontwerp specificeren (omschrijven)
    - Een ontwerp simuleren (testen, nabootsen van realiteit)
    - Een ontwerp synthetiseren (implementeren)
- 15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 9

- ### Waarom 'beschrijven'/modeleren?
- Specificatie van ontwerp:
    - Ondubbelzinnig definitie van functionaliteiten, componenten, en interfaces in een groot ontwerp
  - Simulatie van ontwerp:
    - Verificatie van het systeem/deelsystemen/chip in termen van prestatie, functionaliteit, etc. voordat deze wordt geïmplementeerd
  - Synthese van ontwerp:
    - Automatische generatie van een hardware ontwerp
- 15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 10

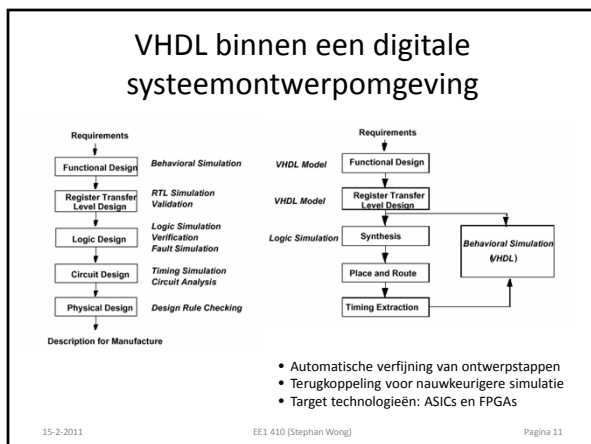

### VHDL als taal

**V** Very High Speed Integrated Circuit  
**H** Hardware  
**D** Description  
**L** Language

Waarom was zo'n hardware taal nodig?

- Interoperability: uitwisselen van ontwerpen
- Technologieonafhankelijk
- Hergebruik van component beschreven in VHDL

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 12

## Geschiedenis van VHDL

- Ontworpen door IBM, Texas Instruments, Intermetrics als deel van een DoD gefinancierde VHSIC programma
- Gestandaardiseerd door de IEEE in 1987: IEEE 1076-1987
- Verbeterde versie gedefinieerd in 1993: IEEE 1076-1993
  - Software pakketten vragen altijd welke versie je wilt gebruiken
  - Subtiële syntax verschillen → syntax errors → DUS: let op!!!
- Additioneel gestandaardiseerde packages voor definities van data types en expressie van timing data:
  - IEEE 1164 (data typen)
  - IEEE 1076.3 (numeric)
  - IEEE 1076.4 (timing)

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 13

## Wat heb ik nodig in VHDL?

Neem het volgende voorbeeld van een geluidskaart:

Hoe vertel ik een vriend in US over de telefoon deze op te bouwen als we dezelfde componenten tot onze beschikking hebben?

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 14

## VHDL: Belangrijke vereisten

- Kijken naar de realiteit en nagaan wat ik nodig heb
- Bijv. hoe bouw ik een systeem in het algemeen?
  1. Specificeer ingangen en uitgangen → *entity* (& *ports*)
  2. Specificeer functie → *architecture*
    - a. Functioneel (bijv. met 'a+b' of 'a and b') → *behavioral*
    - b. Structureel (met componenten) → *structural*
  3. Specificeer signalen (→ *signals*) en welke waarden ze kunnen aannemen (→ *values*) en:
    - a. Veranderingen in tijd → *events*
    - b. Vertragingen → *propagation delays*
    - c. *concurrency*
    - d. Geordende serie van events in tijd → *waveform*

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 15

## Nogmaals de half-adder voorbeeld

Wat gebeurt er als signaal 'a' verandert?

Dit zal tot gevolg hebben:

1. de ingangen van de 'exor'-gate en de 'and'-gate veranderen op dezelfde moment.
2. als beide gates dezelfde vertraging hebben, dan zal ook de uitgangen op dezelfde moment veranderen.

concurrency =

- Entity? Ports?
- Architecture?
- Signals?
- Values?
- Events?
- Propagation delays?
- Waveform?
- Behavioral or Structural?

```

entity half_adder is
port( a, b: in bit; sum, carry: out bit);
end half_adder;

architecture my_half_adder_arch of Half_Adder is
begin
carry <= a and b after 5 ns;
sum <= a exor b after 5 ns;
end my_half_adder_arch;
    
```

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)

## VHDL: Nog meer vereisten

- Timing: *events* die gebeuren alleen op bepaalde tijdstippen, zoals na een klok-signaal (synchroon) of na een ander signaal (asynchroon) → "wait for" (behandeld in volgend college)

- Bussignalen → *shared signals* (behandeld in latere college)

→ Een enkele lijn die is aangesloten op meerdere "drivers"

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 17

## VHDL: Signal Values


- **Bit** is een standaard gedefinieerde signaaltipe die de waarden '0' en '1' kan aannemen
- Een ander vaak gebruikte signaaltipe is de IEEE 1164 value system: (*waarom?* → *denk aan simulatie*)

Value	Interpretation
U	Uninitialized
X	Forcing Unknown
0	Forcing 0
1	Forcing 1
Z	High Impedance
W	Weak Unknown
L	Weak 0
H	Weak 1
-	Don't Care

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 18
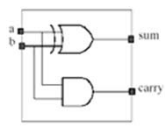
## Basisconcepten van VHDL

- Design entity: *(wat willen we beschrijven)*
  - Interface → *hoe kunnen het ontwerp verbinden?*



```

entity half_adder is
port( a, b: in bit;
      sum, carry: out bit );
end half_adder;
    
```

VHDL is case-insensitive!  
Een vaak gemaakte syntax-fout!

Interface is een verzameling van ports:

- Ports gebruiken: *signals*
- Ports hebben een type, bv. *bit* (dit is dus een enkele bit)
- Ports hebben een mode: *in, out, inout* (bidirectioneel)

- Functie → *wat doet het?* (hier komen we later op terug)


15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 19

## Het objecttype: *signal*

- VHDL ondersteunt 4 basisobjecten: *variables, constants, signals, en file types* (1993)
- Variables en constants* kunnen alleen een enkele waarden aannemen waarbij *constants* niet meer veranderen na gedefinieerd te zijn
- Signals* zijn speciaal (denk aan echte systemen):
  - Het heeft ook een **tijdscomponent** (anders dan *variables*) naast de waarden die het kan aannemen
  - Implementatie van een signaal is dus een serie van **tijd-waarde** paren!!
- File types* zullen we in dit college niet behandelen

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 20

## Meer *entity* voorbeelden

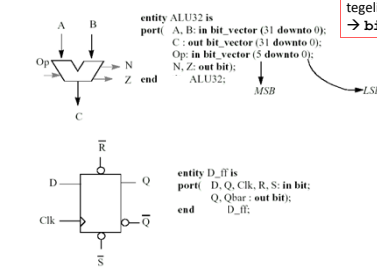

```

entity ALU32 is
port( A, B: in bit_vector(31 downto 0);
      C: out bit_vector(31 downto 0);
      Op: in bit_vector(5 downto 0);
      N, Z: out bit);
end ALU32;
    
```


Wat als we meerdere bits tegelijkertijd willen specificeren?  
→ **bit\_vector**

```

entity D_ff is
port( D, Q, Clk, R, S: in bit;
      Q, Qbar: out bit);
end D_ff;
    
```

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 21

## Nog meer *entity* voorbeelden

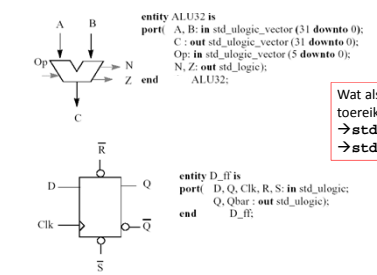

```

entity ALU32 is
port( A, B: in std_ulogic_vector(31 downto 0);
      C: out std_ulogic_vector(31 downto 0);
      Op: in std_ulogic_vector(5 downto 0);
      N, Z: out std_ulogic);
end ALU32;
    
```

Wat als de waarden '0' en '1' niet toereikend zijn?  
→ **std\_ulogic**  
→ **std\_ulogic\_vector**

```


entity D_ff is
port( D, Q, Clk, R, S: in std_ulogic;
      Q, Qbar: out std_ulogic);
end D_ff;
    
```

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 22
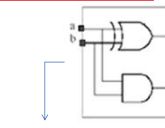
## Het gebruik van *std\_ulogic*

Wie ziet het verschil?!?

Libraries zijn repositories van packages!  
Packages zijn repositories van functies, procedures, types, etc., etc. (deze worden behandeld in latere college)  
→ *gelden alleen voor volgende entity en architecture!*



```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity half_adder is
port( a, b: in std_ulogic;
      sum, carry: out std_ulogic);
end half_adder;

architecture my_half_adder_arch of half_adder is
begin
carry <= a and b after 5 ns;
sum <= a xor b after 5 ns;
end my_half_adder_arch;
    
```

15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 23

## De *architecture* construct

```

architecture my_half_adder_arch of half_adder is
-- declarative region -- zo schrijf je dus een comment!!
Begin
-- architecture body
carry <= a and b after 5 ns;
sum <= a xor b after 5 ns;
end my_half_adder_arch;
    
```

- declarative region*: instantieren van variables, signalen, components, etc.
- architecture body*: werkelijke beschrijving van de functionaliteit van de *entity* en bevat vaak *simple signal assignment statements*, zoals bijv.:
  - carry <= a and b after 5 ns
- Nogmaals: signalen zijn tijd-waarde paren!! Hoe kan ik dat aflezen?
- Wanneer wordt de assignment uitgevoerd? → als a of b veranderen
- Wanneer krijgt carry de nieuwe waarde? → 5ns nadat a of b verandert zijn
- Can de 2 signal assignments regels omwisselen zonder gevolgen? → Ja


15-2-2011      EE1 410 (Stephan Wong)      Pagina 24

## Meer simple signal assignments

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity full_adder is
port (in1, in2, c_in: in std_ulogic;
      sum, c_out: out std_ulogic);
end
full_adder;
architecture dataflow of full_adder is
    signal s1, s2, s3: std_ulogic;
    constant gate_delay: Time := 5 ns;
begin
    L1: s1 <= (in1 xor in2) after gate_delay;
    L2: s2 <= (c_in and s1) after gate_delay;
    L3: s3 <= (in1 and in2) after gate_delay;
    L4: sum <= (s1 xor c_in) after gate_delay;
    L5: c_out <= (s2 or s3) after gate_delay;
end
dataflow;
    
```

Gebruik van labels

 


VRAAG: is het belangrijk op welke volgorde de signal assignments staan??

→ Nee, zie vorige slide!!

## De simple signal assignment statement

- Signalen worden gebruikt om componenten binnen een ontwerp met elkaar te verbinden
- Een *signal assignment statement* wordt uitgevoerd wanneer een signaal in de RHS (right hand side) van de statement een nieuwe waarde krijgt toegewezen:
  - 1-op-1 relatie tussen *signal statement assignments* en signalen binnen een circuit
  - Volgorde van executie van de statements volgt de propagatie van *events* binnen een circuit
  - Volgorde in de tekst hoeft niet de echte volgorde te zijn

## Waveform generatie

 


signal transitions for each waveform element  
 signal <= '0','1' after 10 ns,'0' after 20 ns,'1' after 40 ns;

- Meerdere waveform elementen (*events*) kunnen in een enkele *signal assignment statement* worden gespecificeerd

## Structurele beschrijvingen



- Kijken naar de realiteit en nagaan wat ik nodig heb
- Bijv. hoe bouw ik een systeem in het algemeen?
  1. Specificeer ingangen en uitgangen → *entity (& ports)*
  2. Specificeer functie → *architecture*
    - a. Functioneel (bijv. met 'a+b' of 'a and b') → *behavioral*
    - b. Structureel (met componenten) → *structural*
  3. Specificeer signalen (→ *signals*) en welke waarden ze kunnen aannemen (→ *values*) en:
    - a. Veranderingen in tijd → *events*
    - b. Vertragingen → *propagation delays*
    - c. *concurrency*
    - d. Geordende serie van events in tijd → *waveform*

## Modellering van structuur

 

- Een structurele model beschrijft een digitale systeem als een verbindingsnetwerk van componenten
- Beschrijving van elk component moet beschikbaar zijn als *structural* of *behavioral*

## Modellering van structuur

  

```

entity or_2 is
port (a, b: in std_ulogic;
      c: out std_ulogic);
end or_2;
    
```

- Definieer alle componenten die worden gebruikt
- Beschrijf de verbindingen tussen de componenten

### Modellering van structuur

```

architecture structural of full_adder is
  component half_adder is -- the declaration
  port (a, b: in std_logic;
        sum, carry: out std_logic);
  end component ;

  component or_2 is
  port(a, b: in std_logic;
        c: out std_logic);
  end component ;

  signal s1, s2, s3: std_logic;
begin
  H1: half_adder port map (a => In1, b => In2, sum => s1, carry => s3);
  H2: half_adder port map (a => s1, b => c_in, sum => sum,
                          carry => s2);
  O1: or_2 port map (a => s2, b => s3, c => c_out);
end structural;
    
```

*entity full\_adder is*  
 port (In1, In2: in std\_logic;  
 c\_in: in std\_logic;  
 sum, c\_out: out std\_logic);  
 end full\_adder;

*unique name of the components*  
*component type*  
*interconnection of the component ports*  
*component instantiation statement*

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 31

### Conditional Signal Assignment

Wat is een multiplexer??

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux4 is
  port ( In0, In1, In2, In3: in std_logic_vector (7 downto 0);
        Sel: in std_logic_vector(1 downto 0);
        Z: out std_logic_vector (7 downto 0);
        mux4);
end
    
```

*note type!*

```

architecture behavioral of mux4 is
begin
  Z <= In0 after 5 ns when Sel = "00" else
    In1 after 5 ns when Sel = "01" else
    In2 after 5 ns when Sel = "10" else
    In3 after 5 ns when Sel = "11" else
    "00000000" after 5 ns;
behavioral;
end
    
```

De eerste conditie die waar is wordt uitgevoerd!  
 Evaluation order is important!  
 Waarom deze laatste conditie??

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 32

### Selected Signal Assignment

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux4 is
  port ( In0, In1, In2, In3: in std_logic_vector (7 downto 0);
        Sel: in std_logic_vector(1 downto 0);
        Z: out std_logic_vector (7 downto 0);
        mux4);
end
    
```

```

architecture behavioral-2 of mux4 is
begin
  with Sel select
  Z <= (In0 after 5 ns) when "00",
    (In1 after 5 ns) when "01",
    (In2 after 5 ns) when "10",
    (In3 after 5 ns) when "11",
    (In3 after 5 ns) when others;
behavioral;
end ;
    
```

All options must be covered and only one must be true!  
 Waarom deze laatste conditie??

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 33

### Delay Models

- Inertial delay
  - Standaard model
  - Geschikt voor modelleren van vertragingen van gates
- Transport delay
  - Modeleert (kleine) vertragingen door "draden" (wires)
  - Alle ingangen worden doorgegeven aan de uitgang
- Delta delay
  - Wat als er geen propagatie vertraging is?
  - Oneindig kleine vertraging die automatisch wordt toegevoegd door de simulator om correcte volgorde van events te waarborgen

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 34

### Transport Delay Model

```

architecture transport_delay of half_adder
is
  signal s1, s2: std_logic:= '0';
begin
  s1 <= (a xor b) after 2 ns;
  s2 <= (a and b) after 2 ns;
  sum <= transport s1 after 4 ns;
  carry <= transport s2 after 4 ns;
end architecture transport_delay;
    
```

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 35

### Delta Delay: een voorbeeld


```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity combinational is
  port (In1, In2: in std_logic;
        z: out std_logic);
end combinational;
    
```

```

architecture behavior of combinational
signal s1, s2, s3, s4: std_logic:= '0';
begin
  s1 <= not In1;
  s2 <= not In2;
  s3 <= not (s1 and In2);
  s4 <= not (s2 and In1);
  z <= not (s3 and s4);
end behavior;
    
```

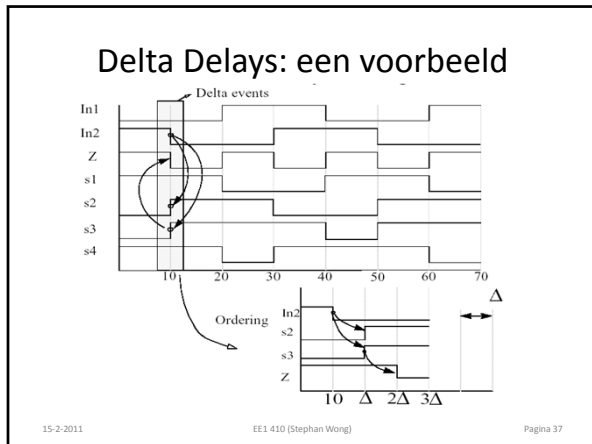15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 36



### Discrete Event Simulator??

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 38

### Configurations??

15-2-2011 EE1 410 (Stephan Wong) Pagina 39