

Lineaire Schakelingen

ET1300

Instructie, week 2.3

Deze week

- Frequentieoverdracht
- Bode plots
- Resonantie-circuits
- Filters (passief en actief)


Frequentieoverdracht

- Tot nu toe: bronnen met één enkele frequentie
- Maar hoe gedraagt het circuit zich voor verschillende frequenties?
- Daarom:
 - overdrachtsfunctie als functie van frequentie!
 - amplitude en fase zijn belangrijk

Log-schaal en decibel (dB)

Amplitude \rightarrow 1e orde hoogdoorlaat filter, ω_0 : 20 rad/s


Lineaire schaal

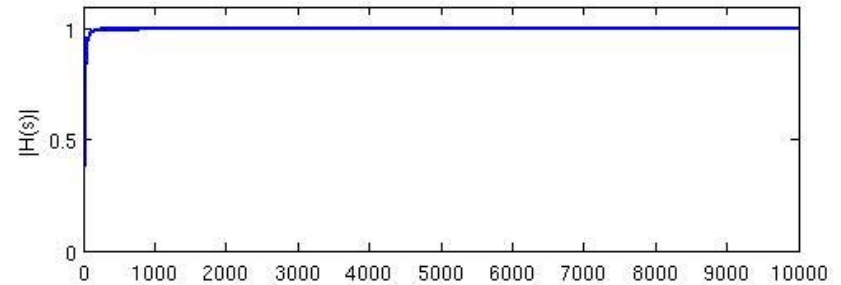

Log-schaal en decibel (dB)

Fase \rightarrow 1e orde hoogdoorlaat filter, ω_0 : 20 rad/s

Lineaire schaal

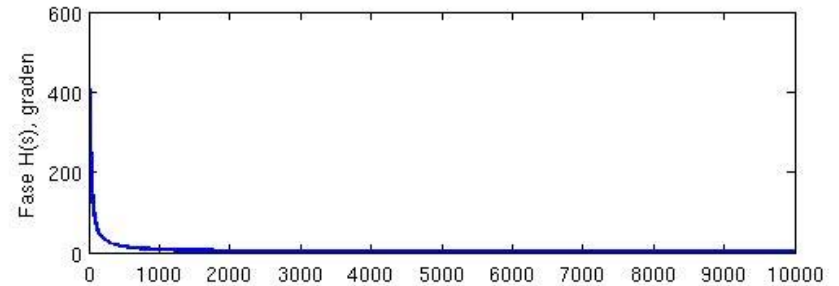


Bode-plot

Frequentieoverdracht met behulp van:


- Amplitude-overdracht in dB
- Fase-overdracht in graden
- Logaritmische frequentie-assen

Bepalen overdracht

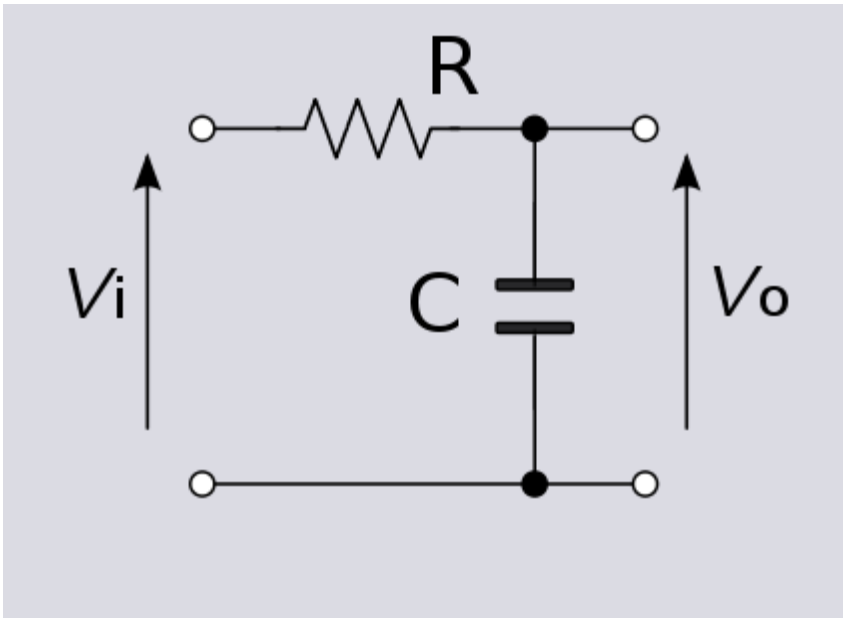


$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Bepalen overdracht

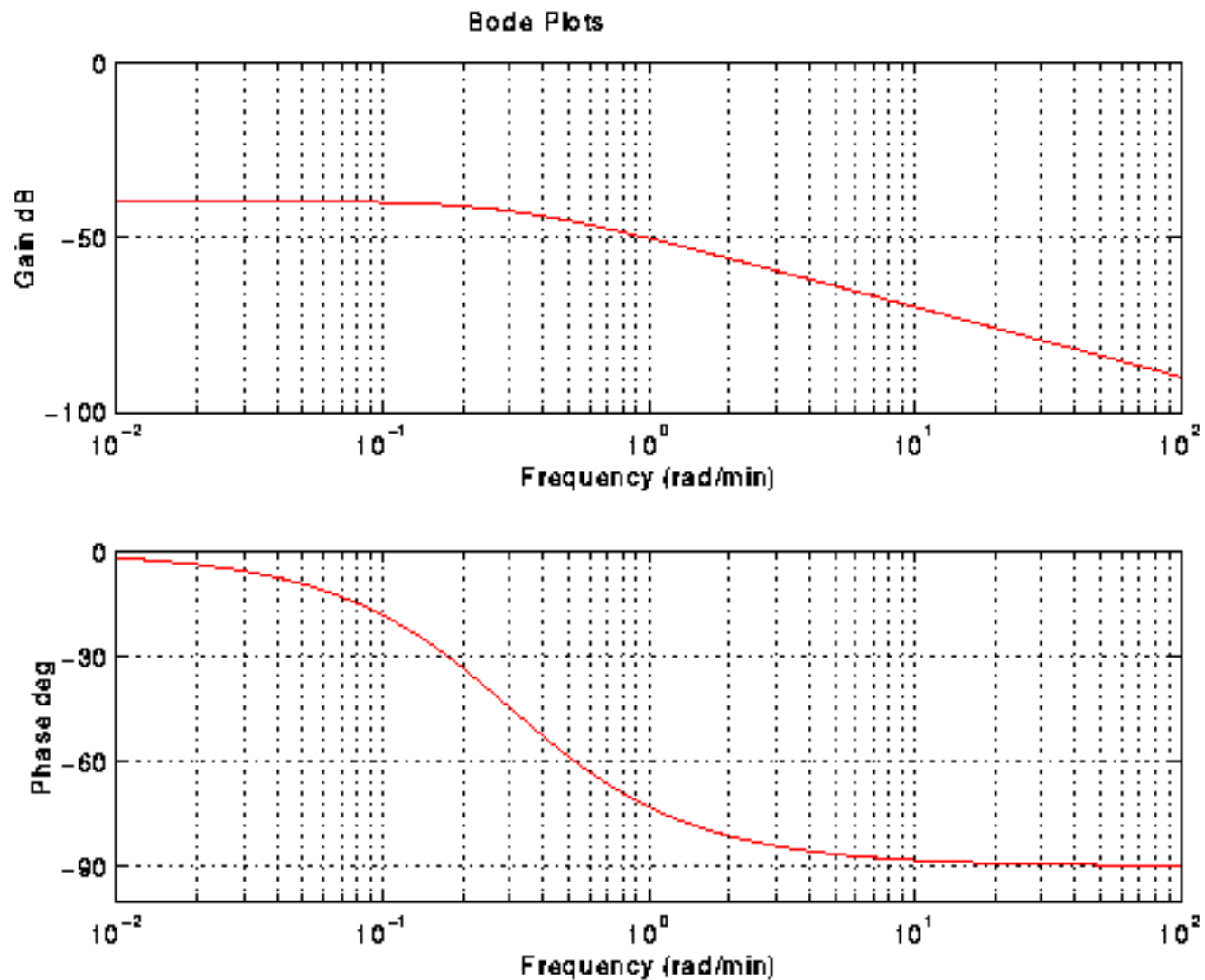


Bepalen overdracht

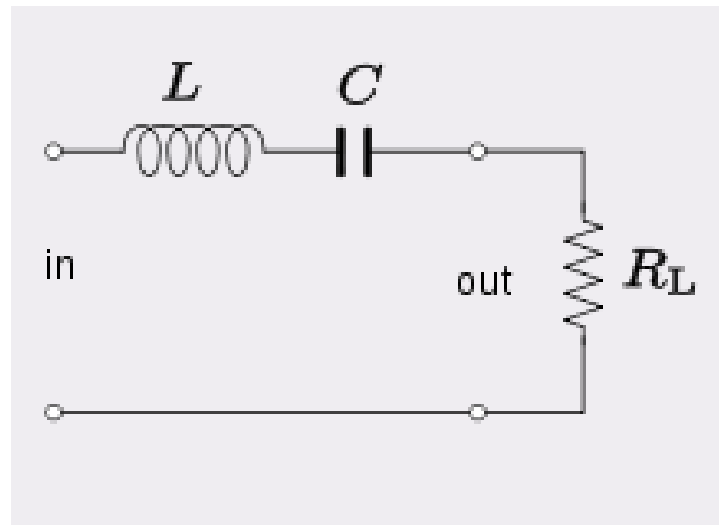

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{Z_R}{Z_R + Z_C + Z_L} = \frac{j\omega RC}{(j\omega)^2 LC + j\omega RC + 1}$$

Bepalen overdracht

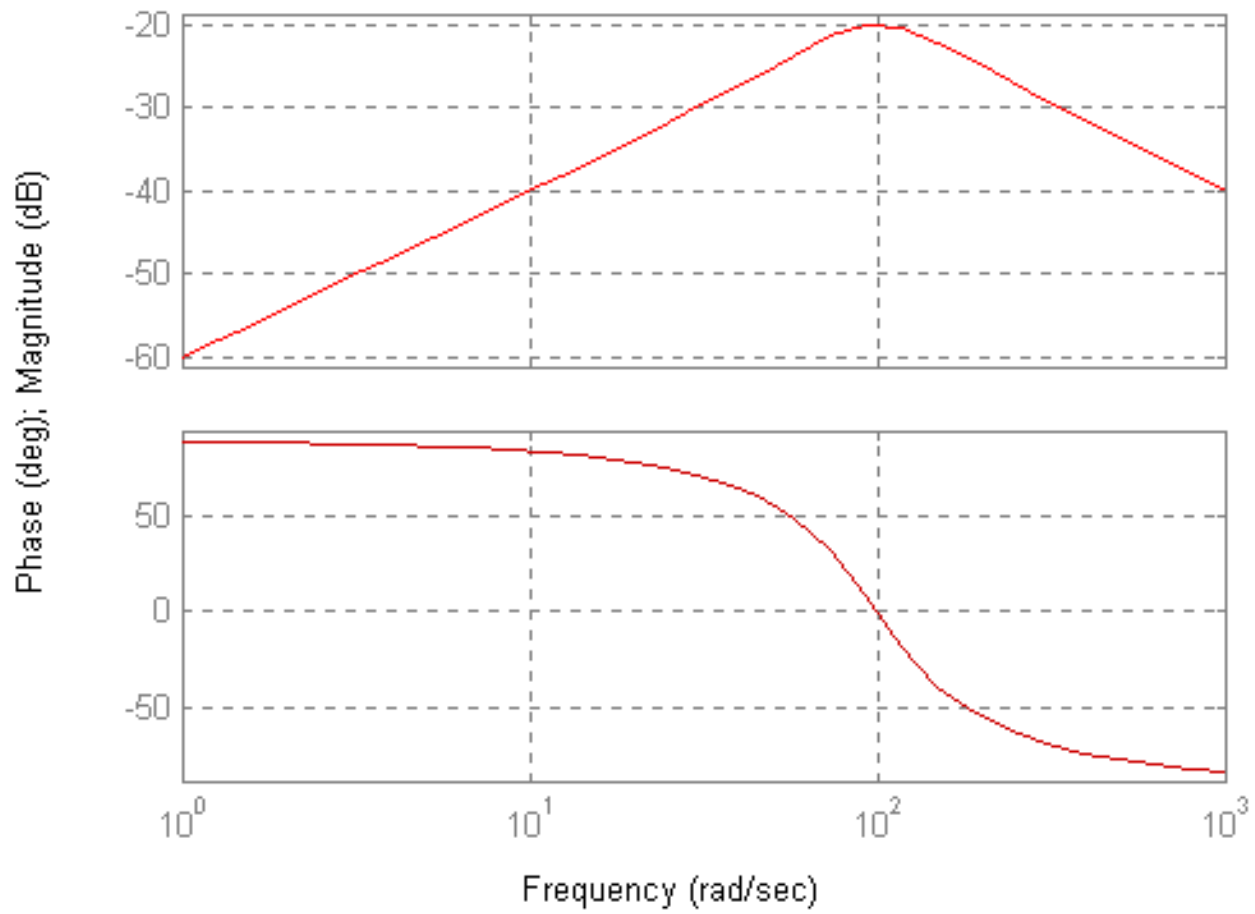Bode Plots for Series RLC Circuit (R = 10 ohms)



Overdrachtsfunctie

In het algemeen geldt:

$$H(j\omega) = H(s) = \frac{T(s)}{N(s)} = K_0 \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

De wortels van $T(s)$ en $N(s)$ bepalen de vorm van de bode-plot. Terminologie:

- $T(s) = 0 \rightarrow$ Nulpunten
- $N(s) = 0 \rightarrow$ Polen

Overdrachtsfunctie

Andere notatie:

$$H(j\omega) = K_0 \frac{j\omega(1 + j\omega\tau_1)[1 + 2\zeta_2(j\omega\tau_2) + (j\omega\tau_2)^2]}{(1 + j\omega\tau_3)[1 + 2\zeta_4(j\omega\tau_4) + (j\omega\tau_4)^2]}$$

Constance term

Pool/nulpunt op $\omega=0$


Pool/nulpunt op $\omega=1/\tau$ rad/s

Complex pool/nulpunt paar op $\omega=1/\tau$ rad/s

Bode plot tekenen



Constante term

Amplitude: K_0
Fase: 0

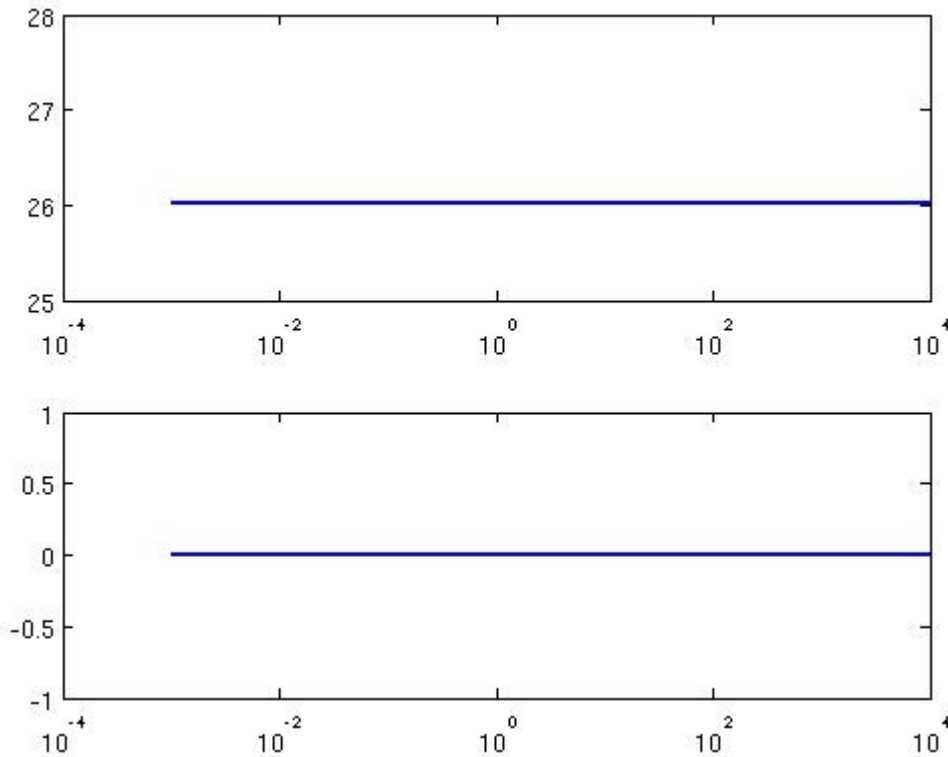



Bode plot tekenen

Pool/nulpunt op $\omega=0$

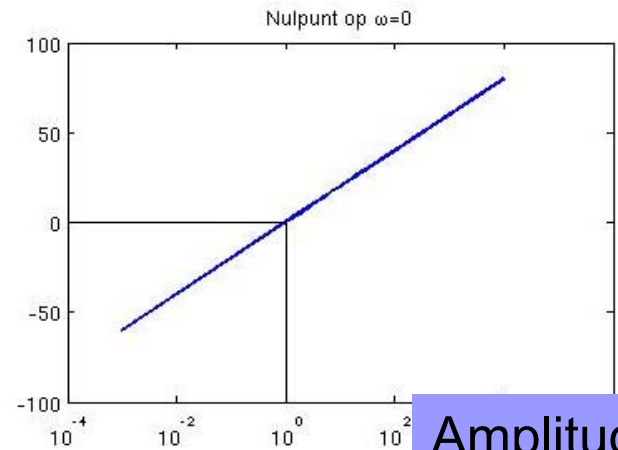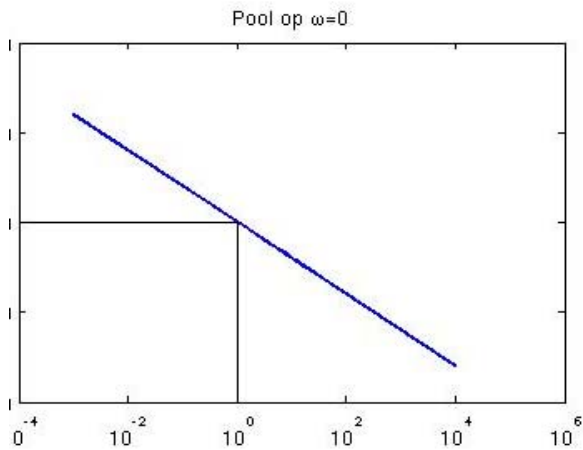

Amplitude: ± 20 dB/decade
 $\omega = 1 \rightarrow 0$ dB


Fase: ± 90

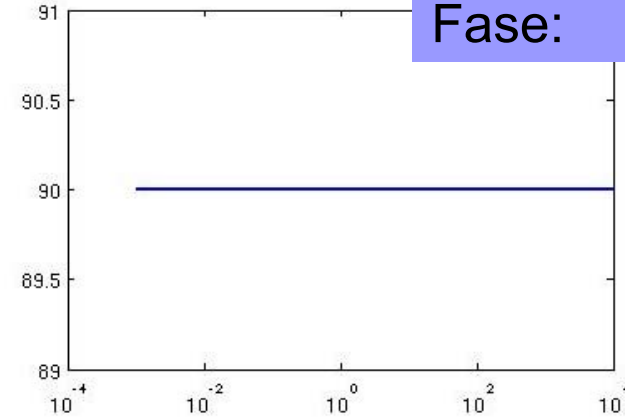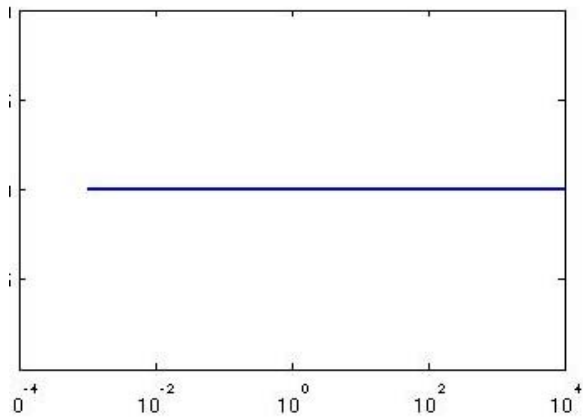




Bode plot tekenen

Pool/nulpunt
op $\omega=1/\tau$

Pool op $\omega=20$

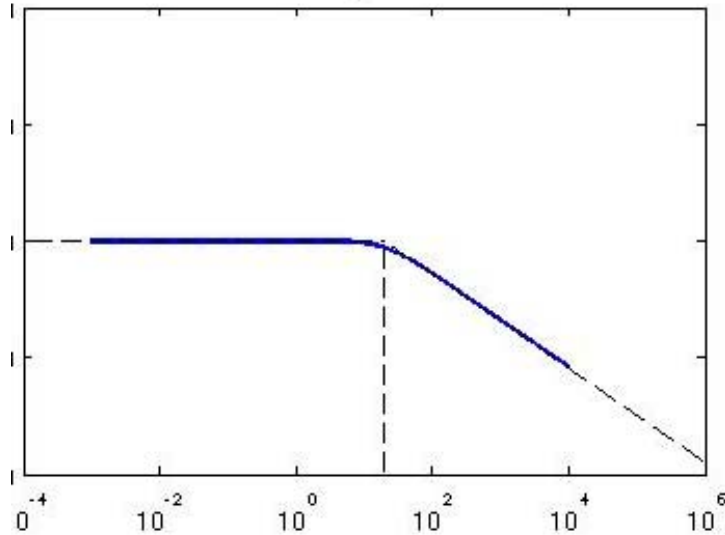


Nulpunt op $\omega=20$

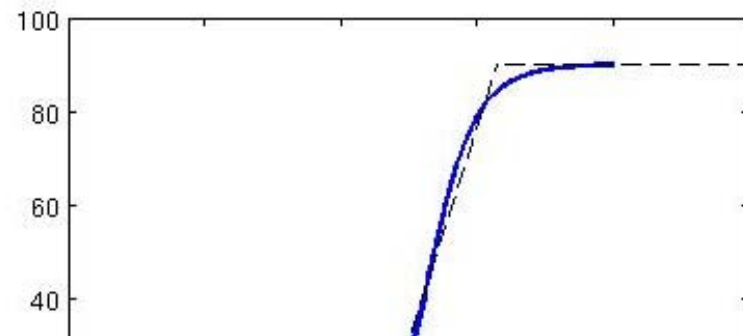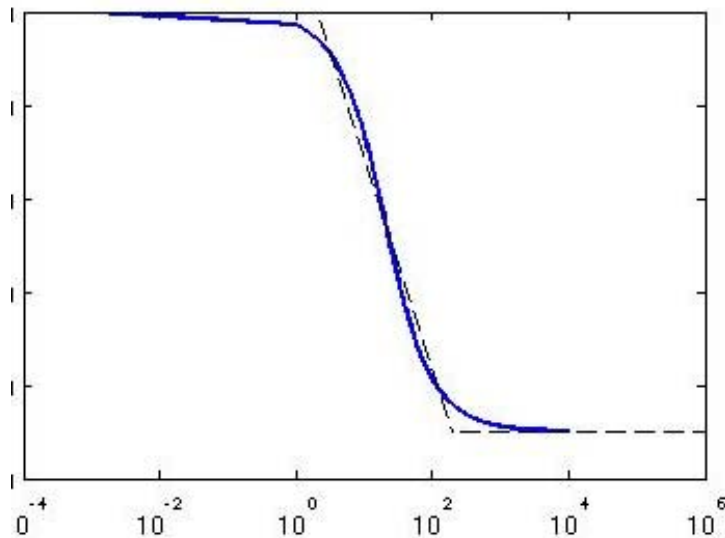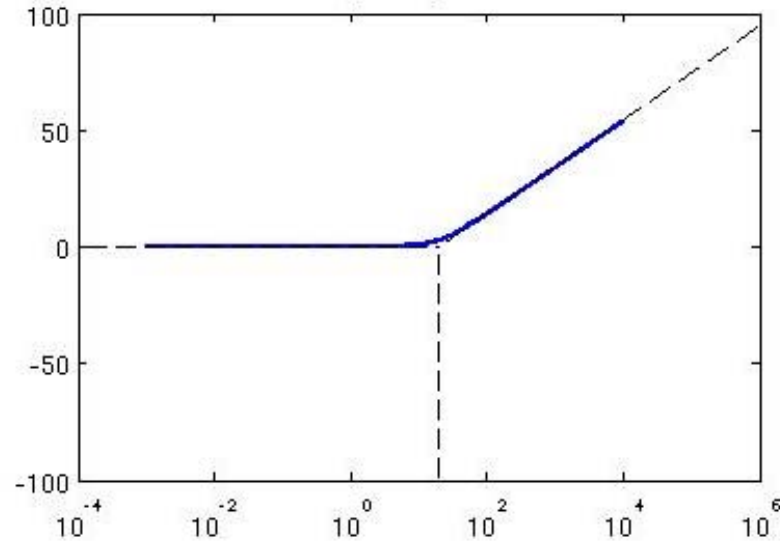

Amplitude: $\omega = 0 \rightarrow 0\text{dB}$
 $\omega = 1/\tau \rightarrow \pm 20\text{ dB/decade}$
Fase: $\omega < (1/\tau)/10 \rightarrow 0^\circ$
 $\omega > (1/\tau)*10 \rightarrow \pm 90^\circ$

Bode plot tekenen

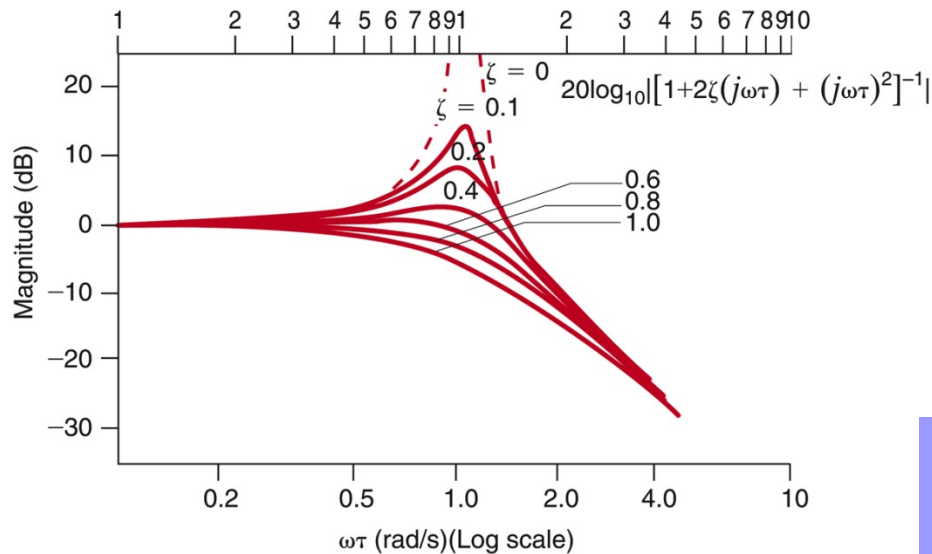Complex Pool/nulpunt paar op $\omega=1/\tau$




Amplitude: $\omega = 0 \rightarrow 0\text{dB}$

$\omega = 1/\tau \rightarrow \pm 40\text{ dB/decade}$

$\omega \approx 1/\tau \rightarrow \zeta\text{-afhankelijk}$

Fase: $\omega \ll (1/\tau) \rightarrow 0^\circ$

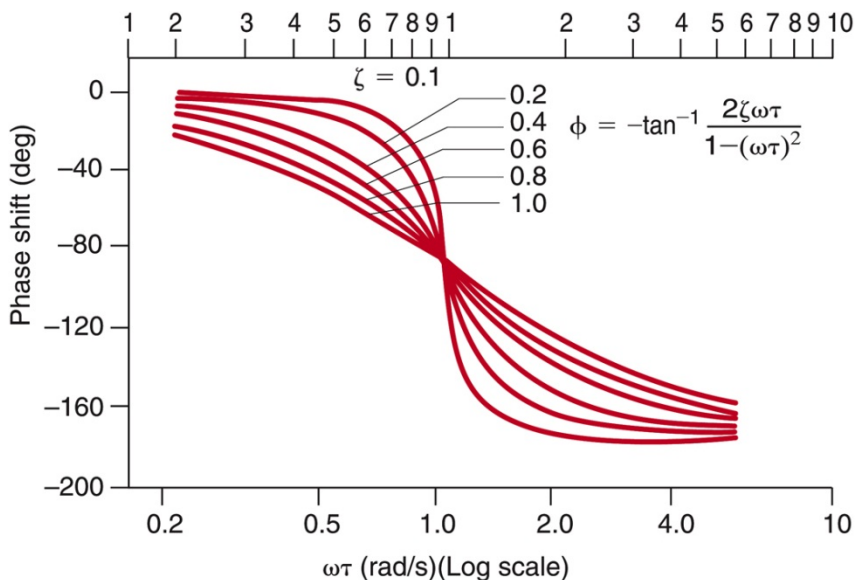
$\omega \gg (1/\tau) \rightarrow \pm 180^\circ$




Bode plots: Overzicht

$$H(j\omega) = K_0 \frac{j\omega(1+j\omega\tau_1)[1+2\zeta_2(j\omega\tau_2)+(j\omega\tau_2)^2]}{(1+j\omega\tau_1)[1+2\zeta_2(j\omega\tau_2)+(j\omega\tau_2)^2]}$$

Amplitude: K_0
Fase: 0

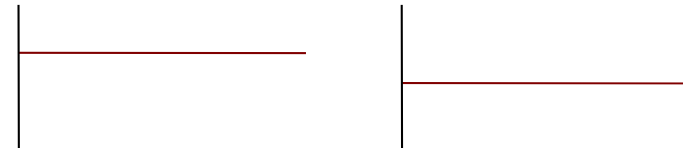

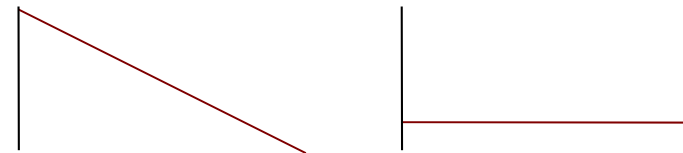
Amplitude: ± 20 dB/decade
 $\omega = 1 \rightarrow 0$ dB
Fase: ± 90



Amplitude: $\omega = 0 \rightarrow 0$ dB
 $\omega = 1/\tau \rightarrow \pm 20$ dB/decade
Fase: $\omega < (1/\tau)/10 \rightarrow 0^\circ$
 $\omega > (1/\tau)*10 \rightarrow \pm 90^\circ$



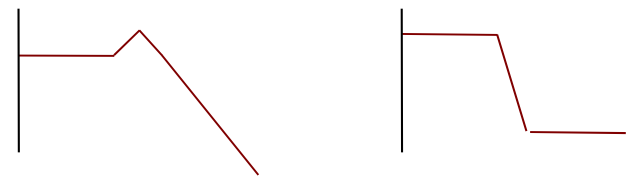Amplitude: $\omega = 0 \rightarrow 0$ dB
 $\omega = 1/\tau \rightarrow \pm 40$ dB/decade
 $\omega \approx 1/\tau \rightarrow \zeta$ -afhankelijk
Fase: $\omega \ll (1/\tau) \rightarrow 0^\circ$
 $\omega \gg (1/\tau) \rightarrow \pm 180^\circ$



↑ Schetsen voor Amplitude en Fase van polen ↑