

Uitwerkingen oefenopgaven EE1320 Meettechniek – college 3: Sensor uitlezing

Michiel Pertijs, versie 2 mei 2012

Opgaven uit Regtien \Rightarrow Zie pdf met uitwerkingen op Blackboard

6.3 $U_o/U_i = (Z_1 + Z_2)/Z_1 = (C_2 + C_1)/C_2 = [(L+x) + (L-x)]/(L+x) = 2L/(L+x)$.
Merk op dat deze overdracht U_o/U_i onafhankelijk is van h !